

# Logik mit „Gedächtnis“: Sequentielle Logik

---

- Schaltwerke
- Grundkomponenten zur Informationsspeicherung: Flip-Flops
- Typische Schaltwerke
- Entwurf eines Schaltwerks



# asynchrone und synchrone Schaltwerke

---

- **asynchrone Schaltwerke**
  - gesteuert durch Veränderung der Eingangssignale
  - Zeitpunkt, an dem wieder stabile Ausgangssignale vorliegen, ist nur durch Gatterlaufzeit festgelegt
  - aufwendiger Entwurf (**Zeit ist „Echtzeit“**)
  - sehr schnelle Schaltwerke möglich
- **synchrone Schaltwerke**
  - gesteuert durch zentralen Takt
  - Übernahme der Änderung eines Eingangssignals erfolgt nur zu festen Zeitpunkten
  - einfacher, systematischer Entwurf (**Zeit ist „Taktzeit“**)
  - langsamste Komponente bestimmt maximale Taktfrequenz



# Sequentielle Logik

---

Kombinatorische Logik wird durch Schaltnetze repräsentiert, die durch zyklensfreie Graphen dargestellt werden können → es gibt keine Rückkopplungen !

## Eigenschaften:

1. Zustandslos: Ausgabe ist nur von der Eingabe abhängig;
2. One-Way: keine Rückkopplungen im Schaltnetz;
3. 0-Verzögerung: keine Berücksichtigung der Gatterlaufzeit.

## Frage:

Können wir die bisherigen Konzepte und Techniken der logischen Schaltungen einsetzen, um wesentliche Elemente eines Rechners zu beschreiben wie z.B. :

- Ablaufsteuerungen
- Speicherelemente
- Takterzeuger



## Welche Eigenschaften müssen hinzugefügt werden?



---

# Logik Simulator "Digital Works"

<http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/002/index.html>

oder im Lehrbuch:



A. Clements: The Principles of Computer Hardware,  
3. Auflage, Oxford University Press, 2000



# Schaltwerke

Was geschieht in einer digitalen Schaltung bei der Rückkopplung eines Gatterausganges ?

  **Beispiel 1:**  
rückgekoppeltes  
UND-Gatter



A(t)	Y(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	1	1	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0

A(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	Y(t)	Y(t)	Y(t)
0	$\overline{Y(t)}$	$\overline{Y(t)}$	$\overline{Y(t)}$



**Berücksichtigung von ZEIT !!**



# Schaltwerke

Was geschieht in einer digitalen Schaltung bei der Rückkopplung eines Gatterausganges ?

  **Beispiel 1:**  
rückgekoppeltes  
UND-Gatter



A(t)	Y(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	1	1	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	0

A(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	Y(t)	Y(t)	Y(t)
0	0	0	0



**Berücksichtigung von ZEIT !!**



# Schaltwerke

- Was geschieht in einer digitalen Schaltung bei der Rückkopplung eines Gatterausganges ?

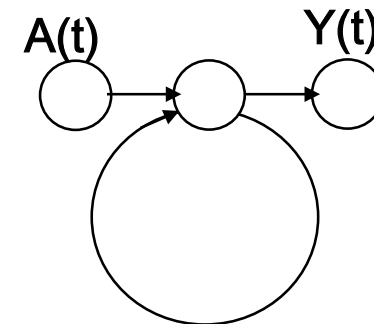 - **Beispiel 2:**  
rückgekoppeltes  
ODER-Gatter



A(t)	Y(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	1	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
0	0	0	0	0



A(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	Y(t)	Y(t)	Y(t)
0	$\overline{Y(t)}$	$\overline{Y(t)}$	$\overline{Y(t)}$



# Schaltwerke

- Was geschieht in einer digitalen Schaltung bei der Rückkopplung eines Gatterausganges ?

  - **Beispiel 2:**  
rückgekoppeltes  
ODER-Gatter



A(t)	Y(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	1	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
0	0	0	0	0


A(t)	Y(t+Δt)	Y(t+2Δt)	Y(t+3Δt)
1	1	1	1
0	$\bar{Y}(t)$	$\bar{Y}(t)$	$\bar{Y}(t)$





# Schaltwerke



## Ereignisspeicher

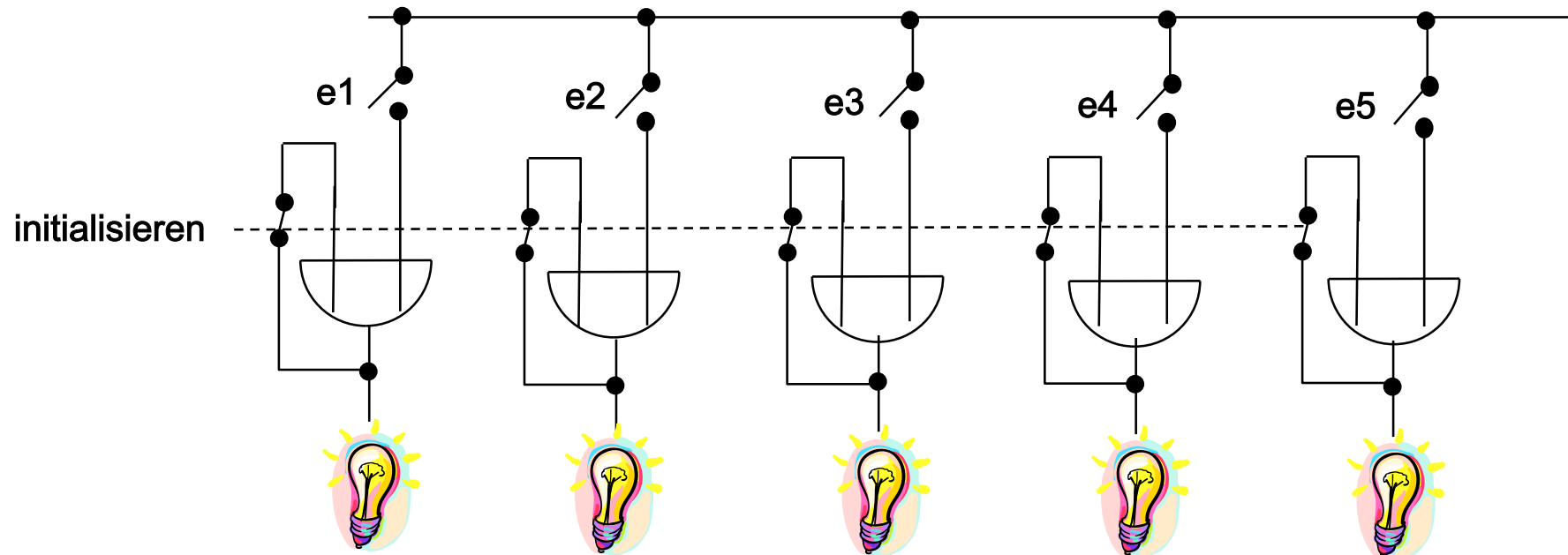

# Schaltwerke

- Was geschieht in einer digitalen Schaltung bei der Rückkopplung eines Gatterausganges ?

  - **Beispiel 3:**  
rückgekoppeltes NOR-Gatter



die Schaltung „schwingt“ wenn  $A = 0$  !

A(t)	Y(t)	Y(t+ $\Delta t$ )	Y(t+2 $\Delta t$ )	Y(t+3 $\Delta t$ )
1	1	0	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	0
0	0	1	0	1

A(t)	Y(t+ $\Delta t$ )	Y(t+2 $\Delta t$ )	Y(t+3 $\Delta t$ )
1	0	0	0
0	$\bar{Y}(t)$	Y(t)	$\bar{Y}(t)$

**Berücksichtigung der Gatterverzögerung notwendig !**




# Schaltwerke: Flip-Flops

zwei rückgekoppelte  
NOR-Gatter

## Flip-Flop

(auch:  
bistabile Kippstufe oder  
bistabiler Multivibrator)

$\Delta t$ : Gatterverzögerung

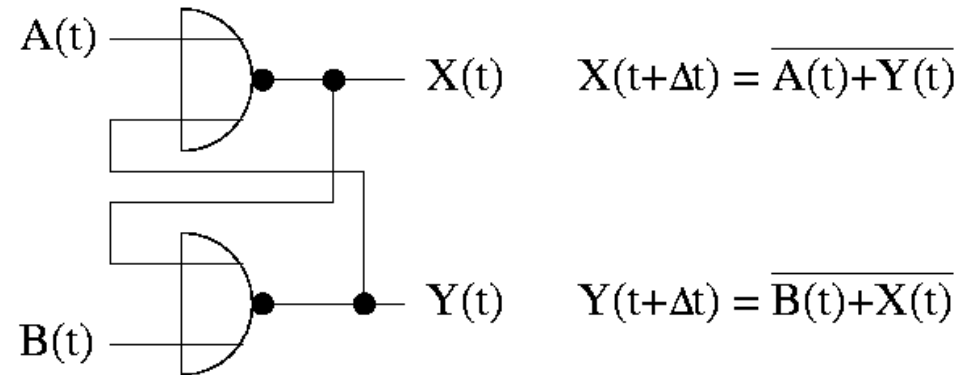

A(t)	B(t)	X(t+ $\Delta t$ )	Y(t+ $\Delta t$ )	X(t+2 $\Delta t$ )	Y(t+2 $\Delta t$ )
0	0	$\overline{Y(t)}$	$\overline{X(t)}$	?	?
0	1	$\overline{Y(t)}$	0	1	0
1	0	0	$\overline{X(t)}$	0	1
1	1	0	0	?	?


$\Rightarrow$  bei  $A = 0$  oder  $B = 0$  ergibt sich nach  $2\Delta t$  ein **stabiler** Zustand;  
 bei  $A = 1$  und  $B = 1$  ergibt sich für  $X = Y$  ein **instabiles** Verhalten.



# RS Flip-Flop

- bei Vermeidung von  $A(t) = B(t) = 1$  liegen stabile Zustände mit  $Y = X$  vor; bistabile Kippstufe kann einen binären Wert speichern!
- Setzt man
  - $R = A$  („Reset“, Löschen) und  $S = B$  („Set“, Setzen)
  - $Q = X$  und  $\bar{Q} = Y$
 so ergibt sich ein **RS Flip-Flop**:


Realisierung mit NOR:

 

Wahrheitstabelle:


R(t)	S(t)	$Q'(t) = Q(t+2\Delta t)$
0	0	$Q(t)$
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt

Symbol:

 

 
# RS Flip-Flop

- Einsatz eines RS-Flipflops: Speichern eines kurzzeitigen Wertes
- **Beispiel:** Setzen einer Warnlampe bei kurzzeitiger Temperaturüberschreitung, manuelles Rücksetzen




- Zeitverhalten eines RS Flip-Flops:

 

# RS Flip-Flop

## RS Flip-Flop mit NAND

 


Wahrheitstabelle:

R(t)	S(t)	$Q'(t) = Q(t+2\Delta t)$
0	0	nicht erlaubt
0	1	1
1	0	0
1	1	$Q(t)$



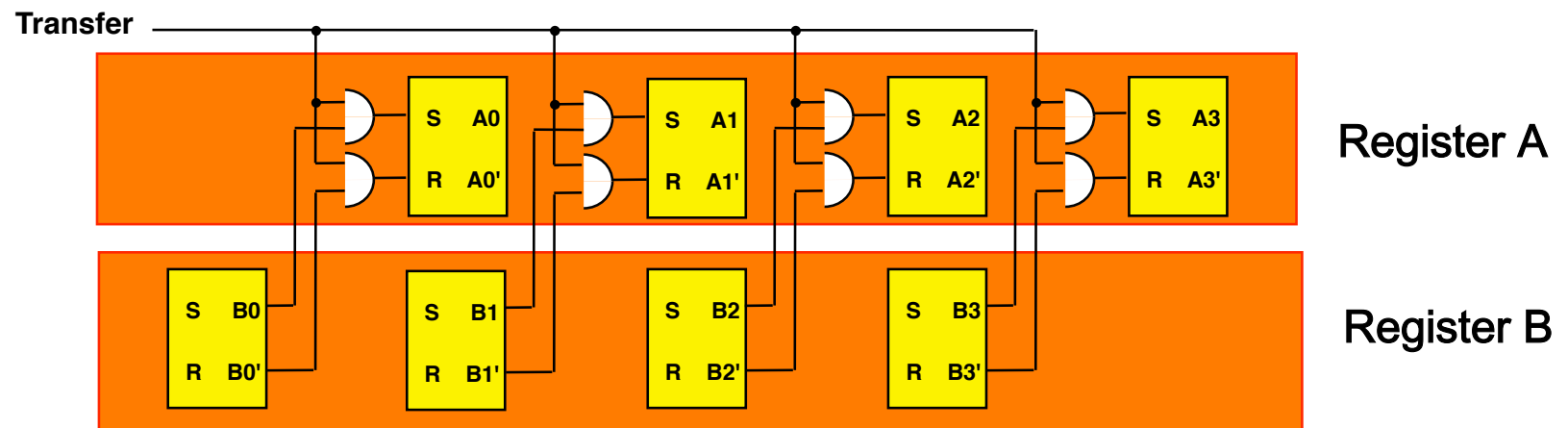
# Einsatz von RS Flip-Flops in Registern

Alternative 1: Paralleler Transfer von  $B \rightarrow A$


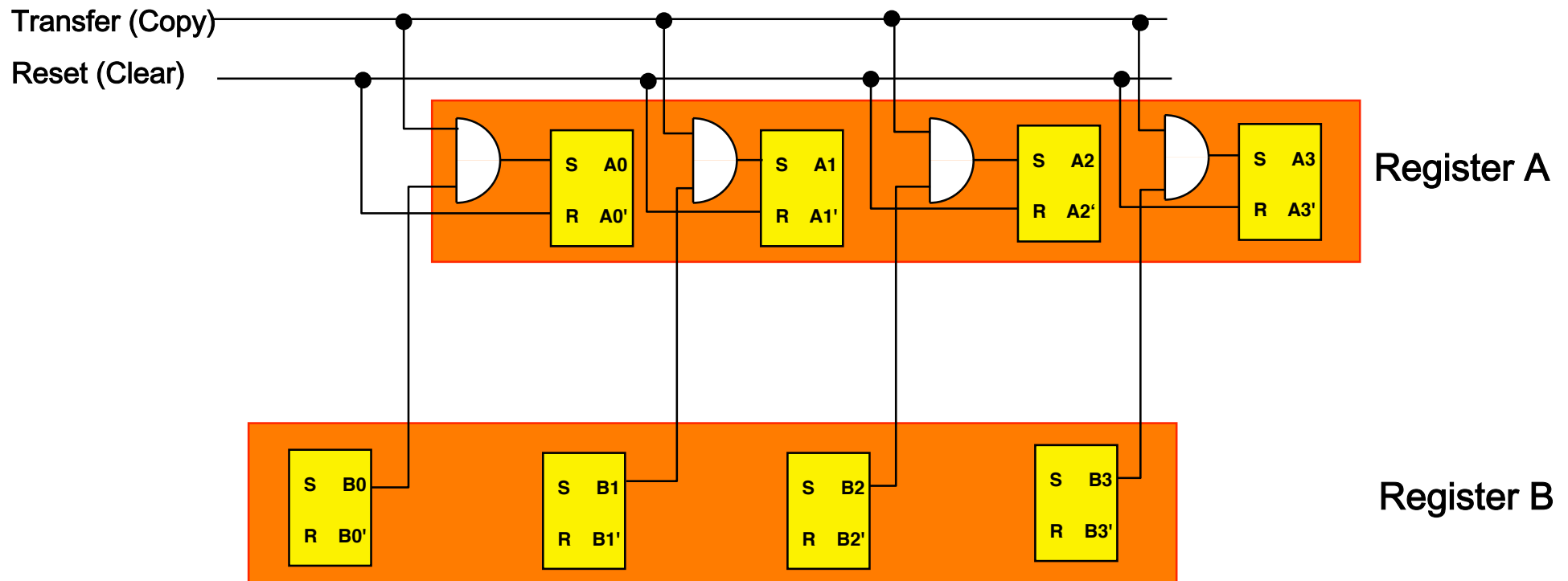
# Einsatz von RS Flip-Flops in Registern


Alternative 2: Clear & Copy – Transfer von B  $\rightarrow$  A





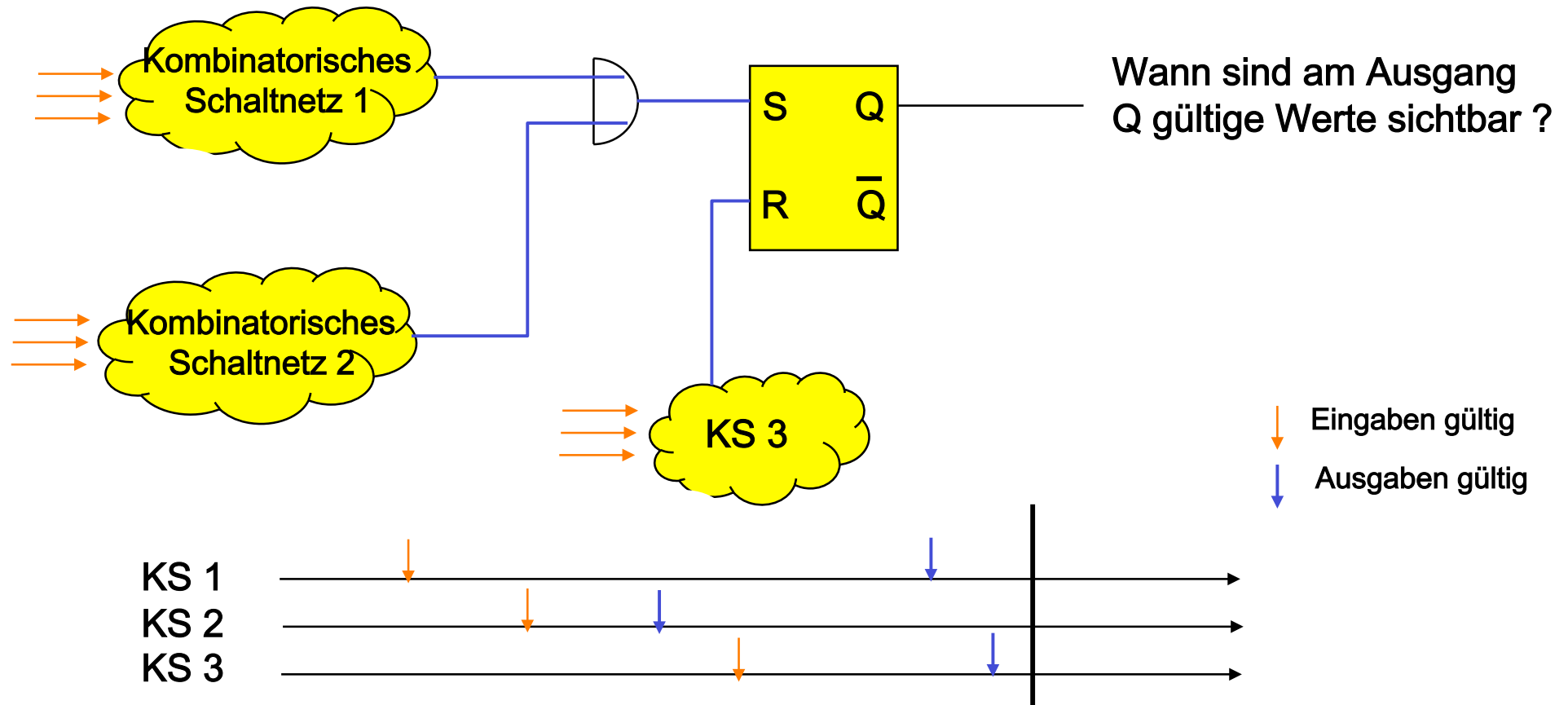
# asynchrone und synchrone Schaltwerke

Das Dilemma asynchroner Schaltwerke oder die Frage: Wozu Takt?




# Getaktetes RS Flip-Flop

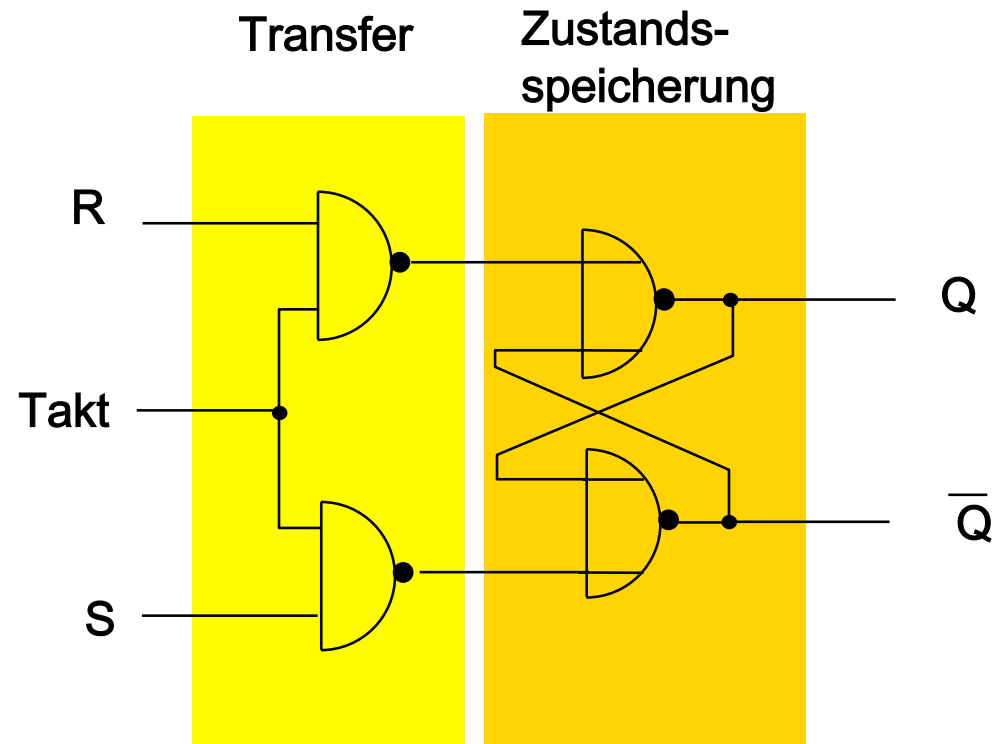

# Getaktetes RS Flip-Flop

- **getaktetes RS Flip-Flop (RS-Latch):**
  - Synchrone Schaltung: Signale an R und S werden nur übernommen, wenn Taktsignal **Clk** aktiv ist
  - bei **Clk = 0** sind R und S irrelevant (**d** = „*don't care*“)
  - bei **Clk = 1** stellt sich der neue Folgezustand **Q'** ein


Realisierung:

 

Wahrheitstabelle für **Q'**:


R	S	Clk	Q'
d	d	0	Q
0	0	1	Q
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	nicht erlaubt

Symbol:

 
 
# Getaktetes RS Flip-Flop

- Zeitverhalten eines getakteten RS Flip-Flops:




- Impulse auf den Eingangsleitungen R und S während der nichtaktiven Phase (Clk = 0) bleiben unberücksichtigt
- während aktiver Taktphase (Clk = 1) sind mehrere Zustands-änderungen möglich !


 
# Getaktetes RS Flip-Flop


- ein getaktetes RS Flip-Flop lässt sich auch ausschließlich mit NAND-Gattern realisieren:



- die Ausgänge Q und  $\bar{Q}$  sind hierbei jedoch vertauscht !  
(vgl. de Morgansches Gesetz)

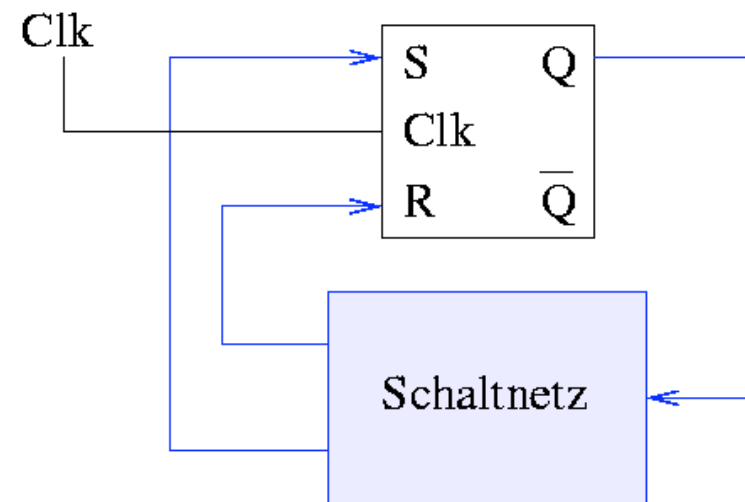
# Getaktetes RS Flip-Flop

- durch die Möglichkeit mehrerer Zustandsänderungen in einer Taktphase ist das getaktete RS Flip-Flop für viele Anwendungen ungeeignet
- Beispiel:**  
Rückkopplung vom Ausgang des Flip-Flops zu den Eingängen über ein Schaltnetz  
  
⇒ selbst bei kurzen Taktphasen sind **mehrere ungewollte Rückkopplungen je Takt** möglich


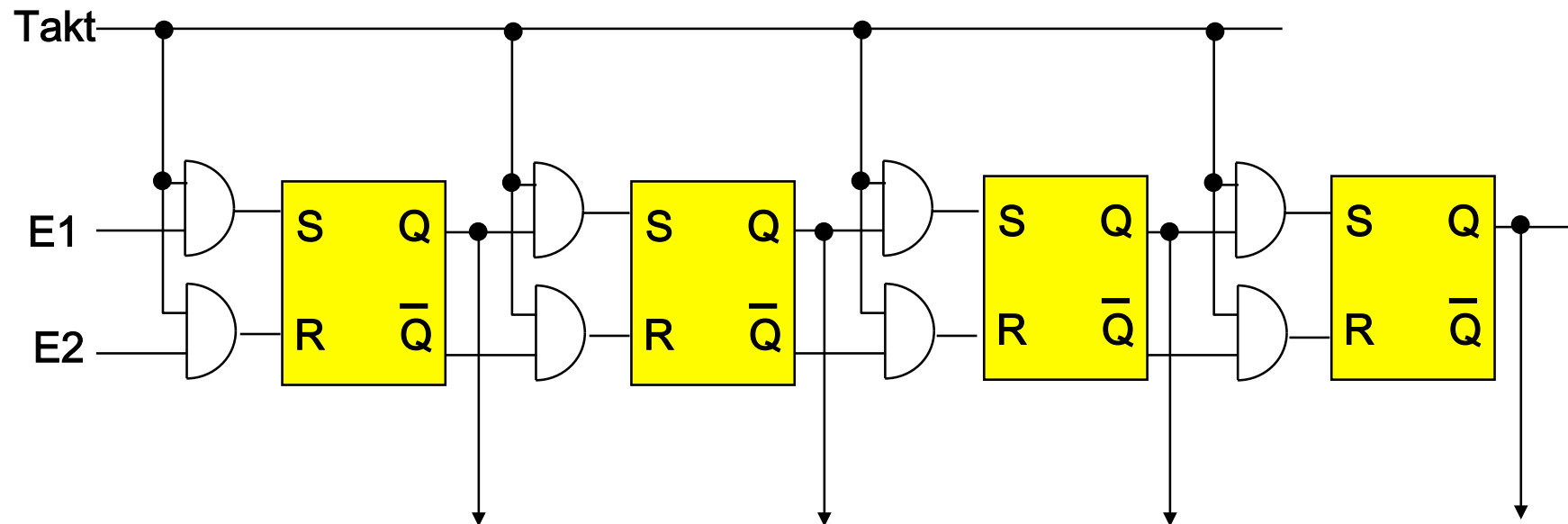
# Getaktetes RS Flip-Flop

Versuch: Realisierung eines Schieberegisters




- ➔ Pegel-getriggertes (Level-triggered) Flip-Flop.  
Problem: Mehrere Änderungen sind während eines **Zeitintervalls** möglich.
- ➔ Gewünscht: Flip-Flop Variante, die Änderungen nur zu einem definierten **Zeitpunkt** zulässt


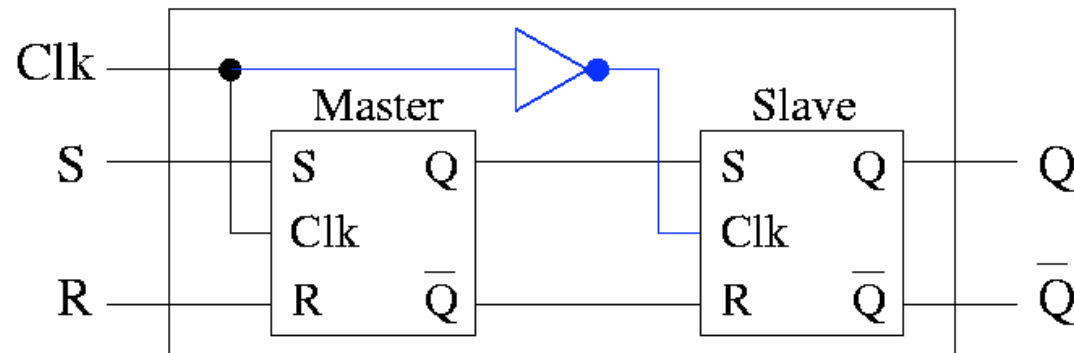
# Master-Slave Flip-Flop

- ein **Master-Slave RS Flip-Flop** besteht aus 2 hintereinander-geschalteten getakteten RS Flip-Flops (als „*Master*“ und als „*Slave*“ bezeichnet)
  - zusätzlicher **Inverter** negiert Taktsignal für „*Slave*“



- „*Master*“ übernimmt Eingangswerte bei **Clk = 1** („*Slave*“ ändert sich nicht)
- „*Slave*“ übernimmt Werte vom „*Master*“ bei **Clk = 0** („*Master*“ ändert sich nicht)






# Master-Slave Flip-Flop

- durch spezielle Schaltungstechnik kann erreicht werden, daß auch die **Eingangsleitungen** nur
  - bei **steigender Flanke** oder
  - bei **fallender Flanke**
 berücksichtigt werden!


⇒ positiv oder negativ **flankengetriggertes RS Flip-Flop**

(positive Flanke = steigende Flanke,  
negative Flanke = fallende Flanke)

 
Symbol für positiv  
flankengetriggertes  
RS Flip–Flop:




 
Symbol für negativ  
flankengetriggertes  
RS Flip–Flop:




# Master-Slave Flip-Flop

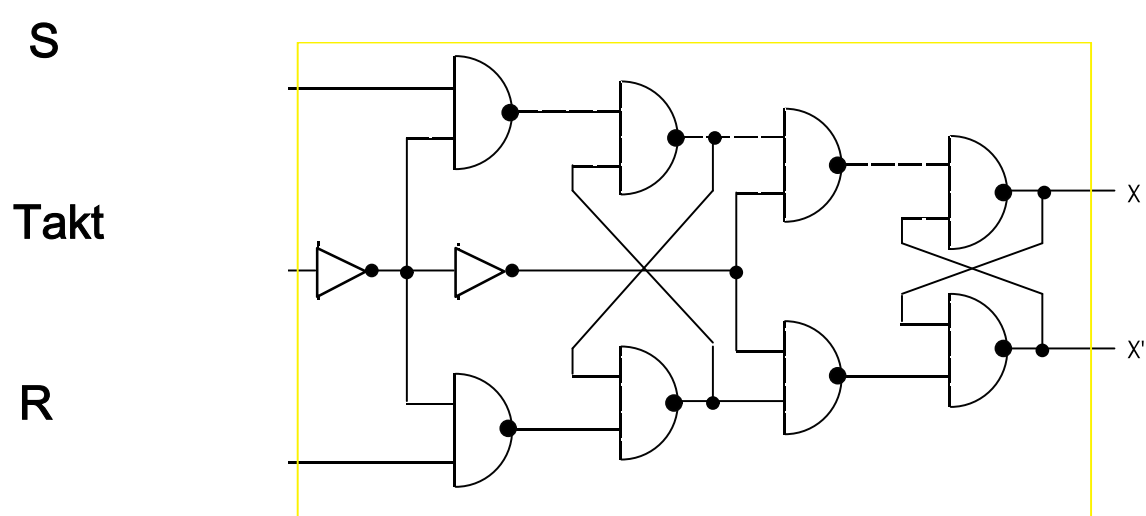

  schaltet (trigger) bei positiver Signalflanke




schaltet bei negativer Signalflanke

 
 
# Master-Slave Flip-Flop

- Zeitverhalten des Master-Slave RS Flip-Flops:




- Master akzeptiert Änderungen an R und S während  $\text{Clk} = 1$ , Slave übernimmt  $Q_{\text{Master}}$  bei folgender **fallender Taktflanke!**



# Master-Slave Flip-Flop

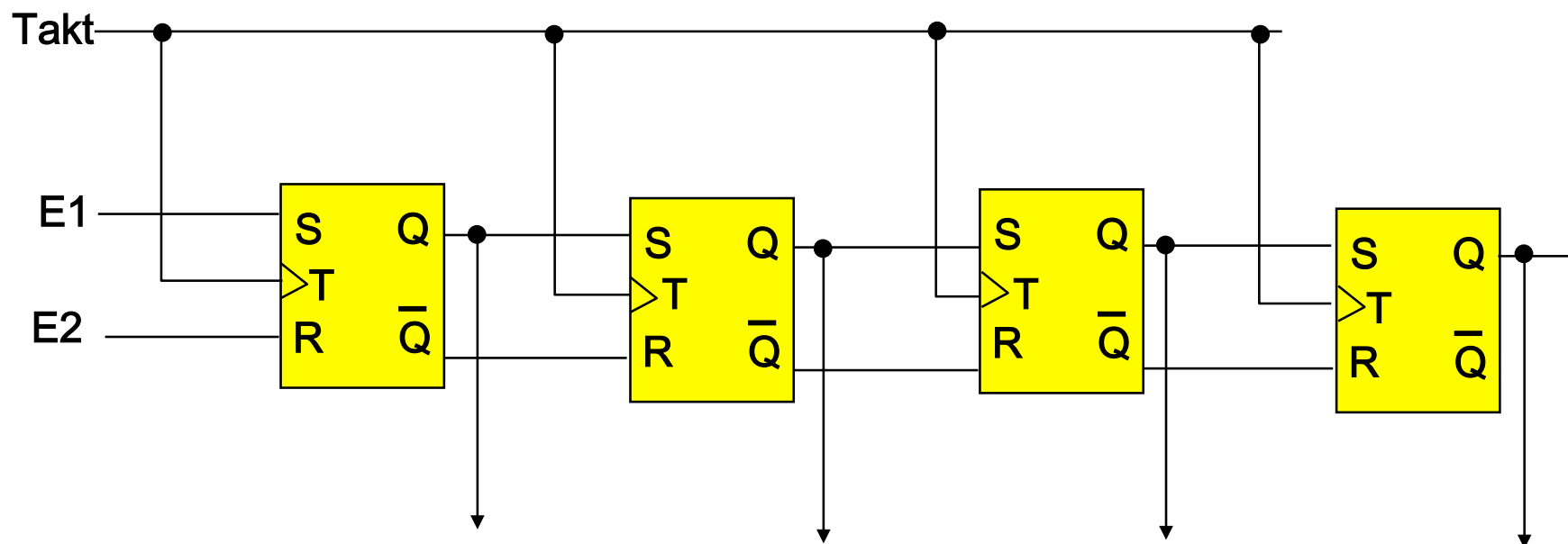
## 2. Versuch: Realisierung eines Schieberegisters mit Master-Slave Flip-Flops



# D Flip-Flops

- **D (von Delay) Flip-Flop:**
  - bei Clk = 1 wird intern  $S = D$  und  $R = \bar{D}$  gesetzt
  - hierdurch wird der **unerlaubte Zustand  $R = S = 1$  stets vermieden!**
  - bei Clk = 0 bleibt Zustand unverändert
  - bei Clk = 1 ergibt sich der neue Folgezustand  $Q' = D$


Realisierung:

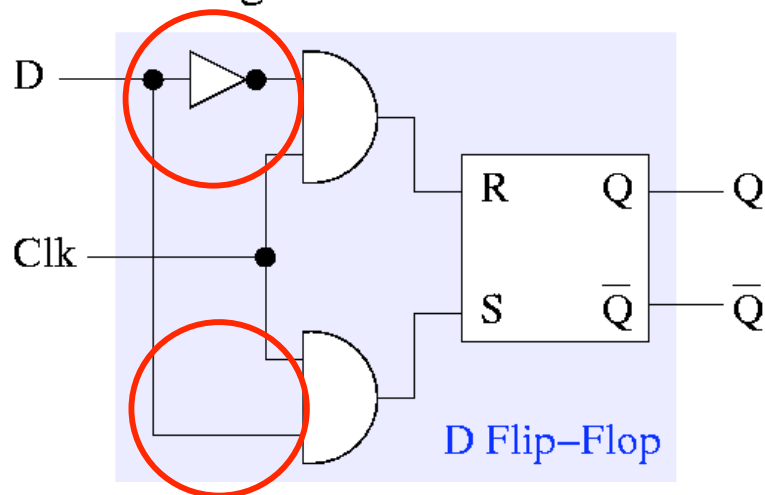

Wahrheitstabelle:

D	Clk	Q'
0	0	Q
0	1	0
1	0	Q
1	1	1

Symbol:

 


# D Flip-Flops


- **Flankengetriggertes D Flip-Flop:**

- D Flip-Flops werden meistens nur in der flankengetriggerten Version benutzt, d.h. lediglich bei Auftreten der entsprechenden Taktflanke wird das Signal vom Eingang D übernommen

 
- D Flip-Flop mit **positiver** Flankentriggerung:



 - D Flip-Flop mit **negativer** Flankentriggerung:




LOGIC SYMBOL

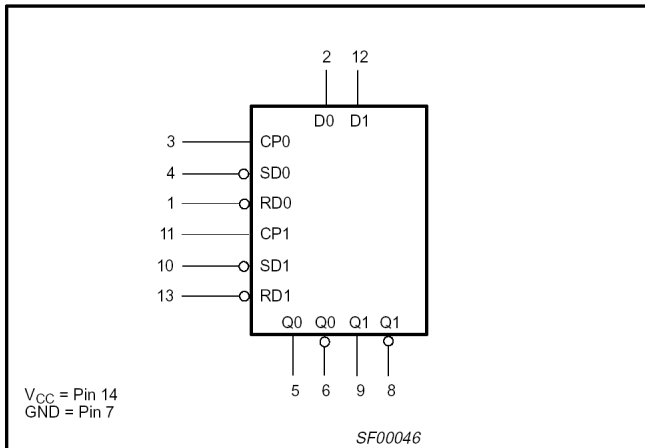

# 7474 Dual D Flip-Flop

PIN CONFIGURATION

 


FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS		OPERATING MODE
SD	RD	CP	D	Q	Q̄	
L	H	X	X	H	L	Asynchronous set
H	L	X	X	L	H	Asynchronous reset
L	L	X	X	H	H	Undetermined*
H	H	↑	h	H	L	Load "1"
H	H	↑	l	L	H	Load "0"
H	H	⊕	X	NC	NC	Hold

NOTES:


- H = High voltage level
- h = High voltage level one setup time prior to low-to-high clock transition
- L = Low voltage level
- l = Low voltage level one setup time prior to low-to-high clock transition
- NC = No change from the previous setup
- X = Don't care
- ↑ = Low-to-high clock transition
- ⊕ = Not low-to-high clock transition
- \* = This setup is unstable and will change when either set or reset return to the high level.

LOGIC DIAGRAM

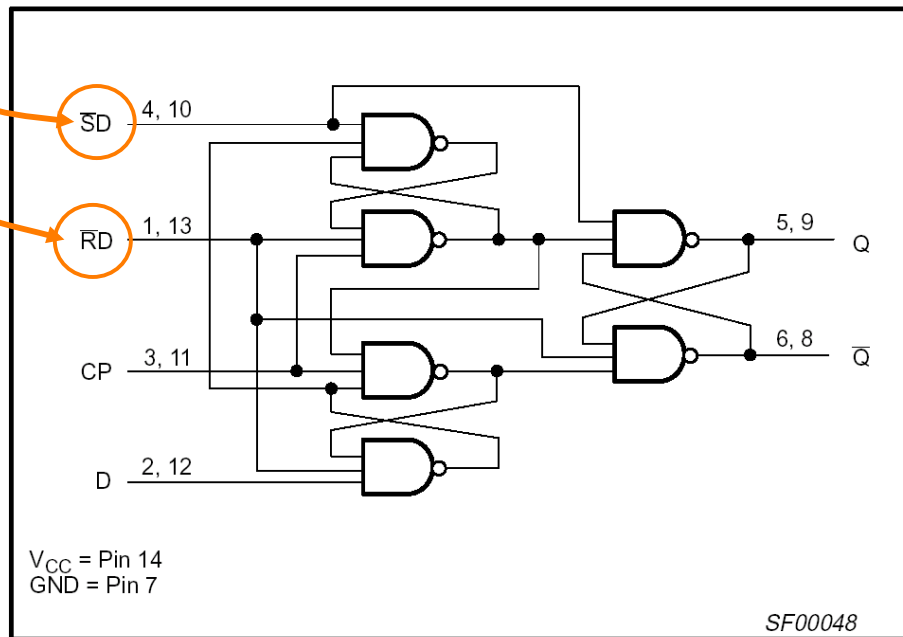

# Schaltwerke mit D Flip-Flops

- **$n$ -Bit Schieberegister:**

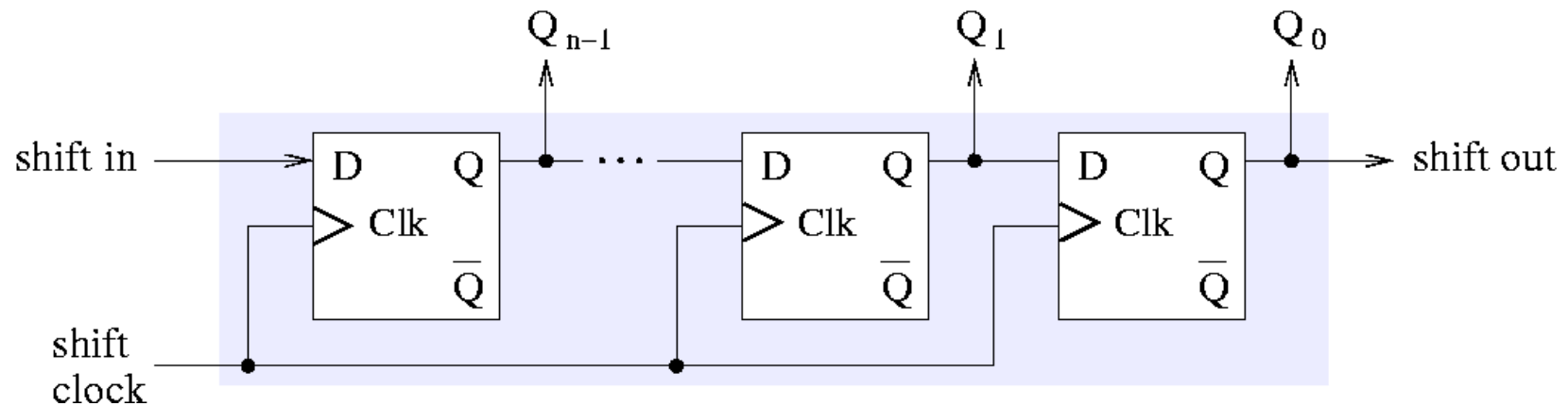


- in jedem Takt werden Binärwerte um eine Position nach rechts geschoben
- Anwendungen: Seriell-/Parallelwandlung, Teil arithmetischer Operationen





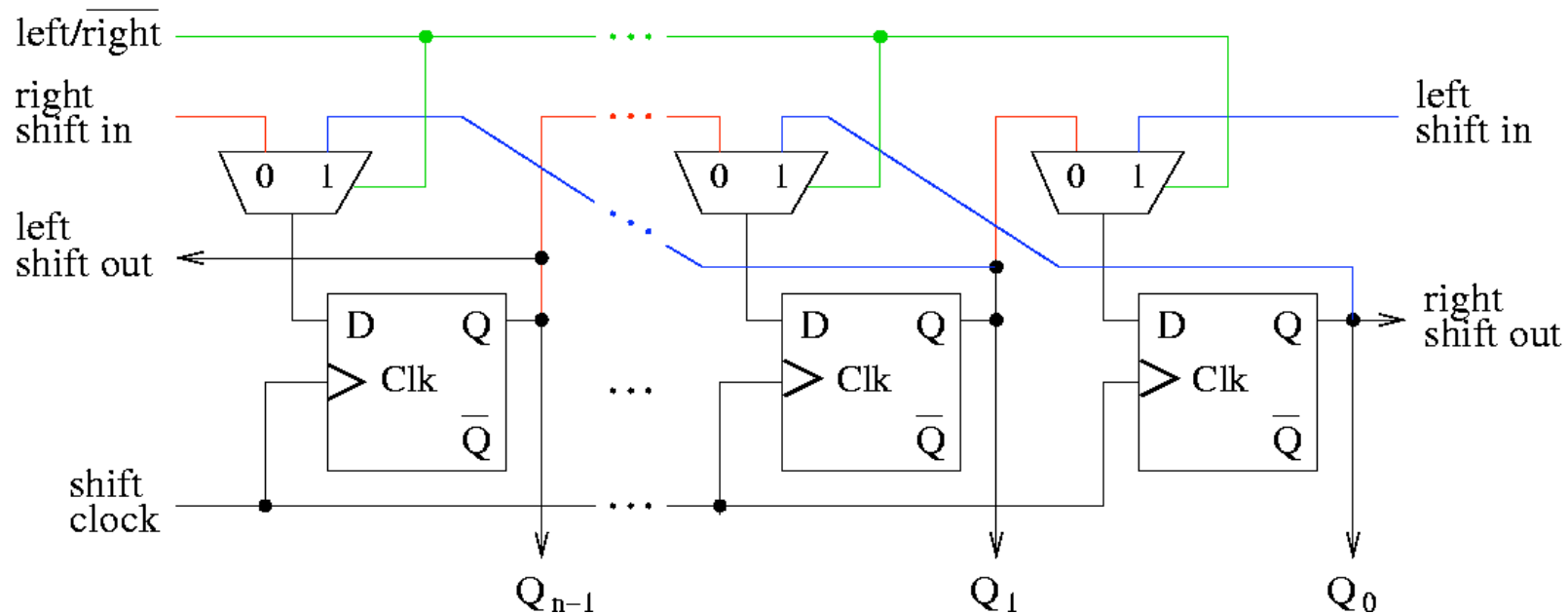
# Schaltwerke mit D Flip-Flops

- $n$ -Bit Links/Rechts-Schieberegister:**




 - Realisierung des 1-aus-2 Multiplexers:**



# Schaltwerke mit D Flip-Flops
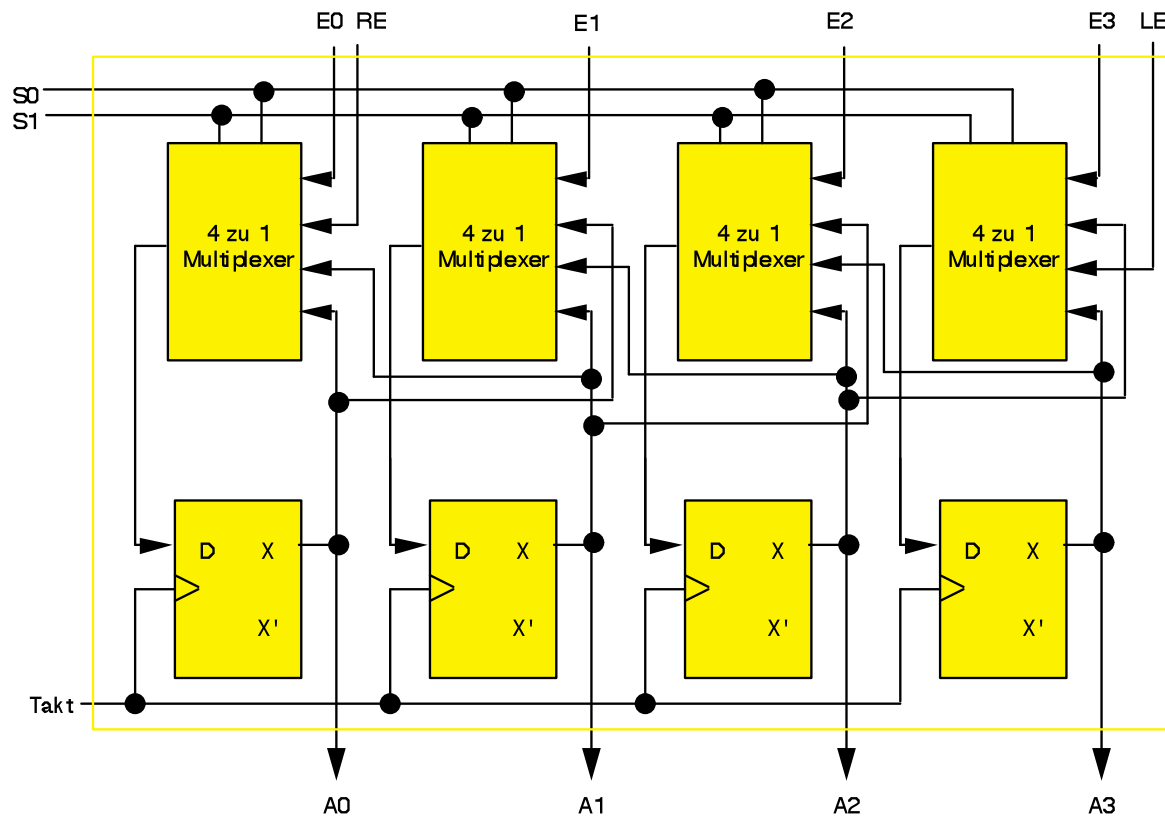
## Rechts- Links Schieberegister mit paralleler Ladeoption



### Steuersignale:

S1	S	Operation+
0	0	keine Veränderung
0	1	nach links schieben
1	0	nach rechts schieben
1	1	paralleles Laden

### Dateneingänge:


E0..E3 : Parallele Ladeeingänge  
 RE: Eingang Rechtsshift  
 LE: Eingang Linksshift


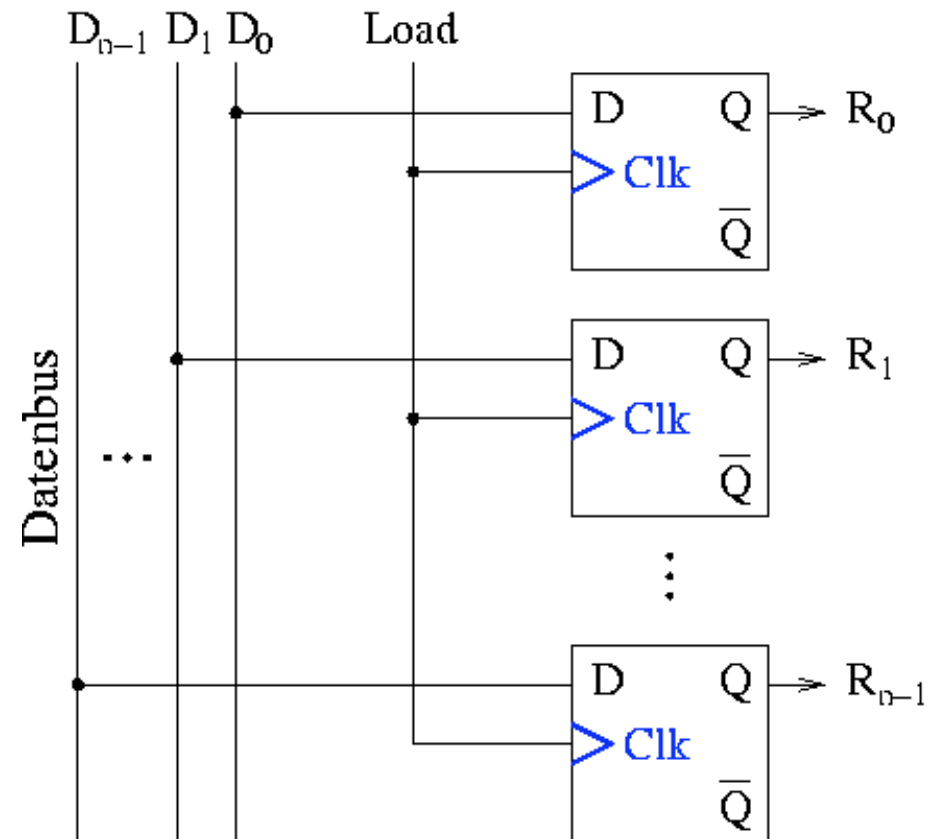
# Schaltwerke mit D Flip-Flops

- flankengetriggerte D Flip-Flops dienen als Grundbaustein für ein  $n$ -Bit Register:


Daten vom Datenbus werden bei steigender Flanke des LOAD-Signals in das Register geladen


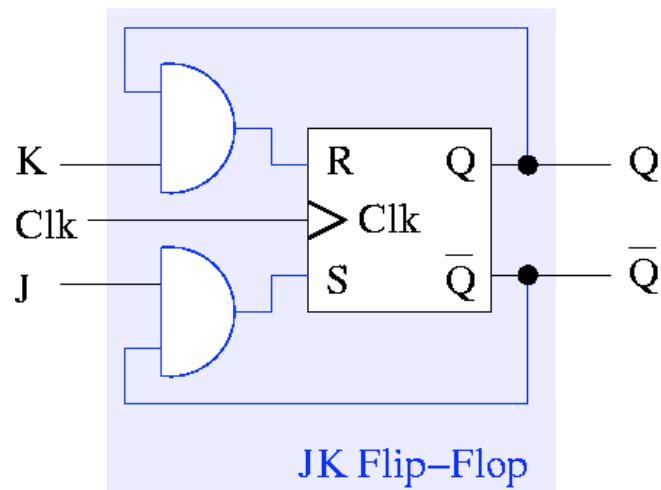
# JK Flip-Flops

- **JK Flip-Flop:**
  - basierend auf flankengetriggertem RS Flip-Flop
  - jedoch Nutzung der nicht benötigten Eingangskombination 1, 1 für eine **Invertierung von Q** („Toggle“)


Realisierung mit positiv flankengetriggertem RS-Flipflop:




Wahrheitstabelle:

J	K	Q'
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}$

Symbol bei positiver Flankentriggerung


 


Symbol bei negativer Flankentriggerung

 

# DUAL JK NEGATIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP

## SN54/74LS114A

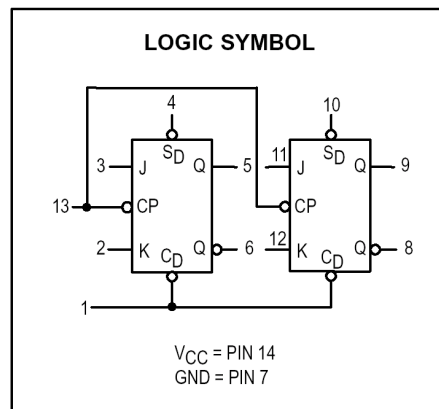 **LOGIC DIAGRAM** (Each Flip-Flop)

**MODE SELECT — TRUTH TABLE**

OPERATING MODE	INPUTS				OUTPUTS	
	S <sub>D</sub>	C <sub>D</sub>	J	K	Q	Q̄
Set	L	H	X	X	H	L
Reset (Clear)	H	L	X	X	L	H
*Undetermined	L	L	X	X	H	H
Toggle	H	H	h	h	q	q
Load "0" (Reset)	H	H	l	h	L	H
Load "1" (Set)	H	H	h	l	H	L
Hold	H	H	l	l	q	q

\* Both outputs will be HIGH while both S<sub>D</sub> and C<sub>D</sub> are LOW, but the output states are unpredictable if S<sub>D</sub> and C<sub>D</sub> go HIGH simultaneously.

H, h = HIGH Voltage Level


L, l = LOW Voltage Level

X = Don't Care

l, h (q) = Lower case letters indicate the state of the referenced input (or output) one set-up time prior to the HIGH to LOW clock transition.

# Typische Schaltwerke

- Asynchroner 3-Bit Binärzähler:

 


zählt fallende Taktflanken!

- Zeitverhalten:


$\tau$  = Verzögerung  
eines flanken-  
getriggerten  
JK-Flipflops

 $\Rightarrow \tau$  legt maximale  
Taktfrequenz fest


 
# T Flip-Flops

kann als JK Flip-Flop aufgefasst werden, bei dem J und K fest miteinander verbunden sind.



Eingabe      nächster Zustand

T	
0	keine Änderung
1	invertiert

# Beschreibung von Flip-Flops


**WAHRHEITSTABELLE** (englisch: characteristic table):

→ zeigt den Zustand nach einem Takt (wurde bisher verwendet)

**INVERTIERTE WAHRHEITSTABELLE** (englisch: excitation table)  
(auch Zustandsübergangstabelle):

→ zeigt die Eingaben, die notwendig sind, um eine bestimmte Zustandsänderung herbeizuführen.

**RS Flip-Flop**

 

**Wahrheitstabelle**

S	R	$X(t + 1)$
0	0	$X(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	nicht definiert

**Invertierte Wahrheitstabelle**

$X(t)$	$X(t + 1)$	S	R
0	0	0	d
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	d	0






# Beschreibung von Flip-Flops

## Wahrheitstabelle

### JK Flip-Flop

 


J	K	$X(t + 1)$
0	0	$X(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$X'(t)$

## Invertierte Wahrheitstabelle

$X(t)$	$X(t + 1)$	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0


### T Flip-Flop

 

T	$X(t + 1)$
0	$X(t)$
1	$X'(t)$

$X(t)$	$X(t + 1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

### D Flip-Flop

 


D	$X(t + 1)$
0	0
1	1

$X(t)$	$X(t + 1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1



# Entwurf sequentieller Schaltwerke

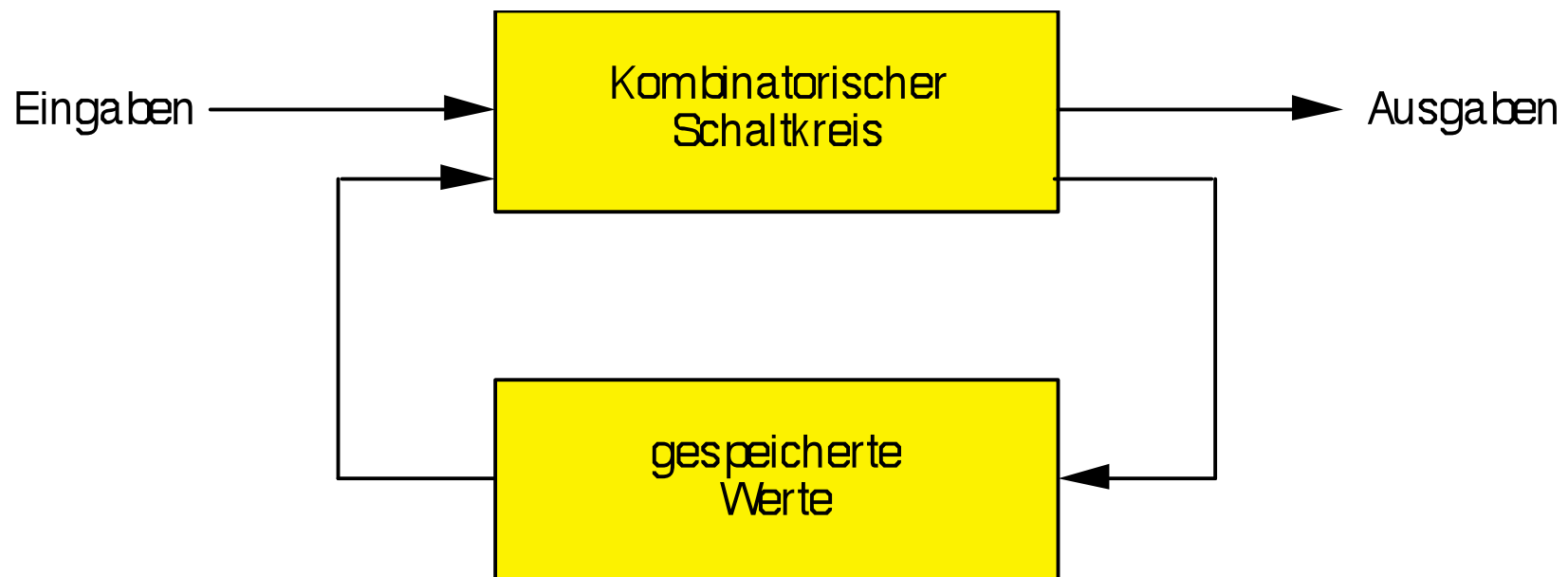

- ➔ Folgezustand ergibt sich aus dem momentanen Zustand in Form gespeicherter Werte und den Eingaben.
- ➔ Formal kann das Schaltwerk als endlicher Automat beschrieben werden.
- ➔ Graphendarstellung als Zustandsdiagramm eignet sich als „High Level“ Spezifikation.



# Entwurf eines Schaltwerks

---


- Wie kann man **systematisch** ein **synchrones Schaltwerk** ausgehend von der Problembeschreibung entwerfen ?
- Verwendung eines **endlichen Zustandsautomaten** als zugrunde liegendes Modell
- Automat ist gekennzeichnet durch:
  - beliebige (jedoch endliche) Menge von **Zuständen**
  - Zustandsübergänge in jedem Takt **abhängig von Eingangssignalen**
  - **Ausgangssignale** werden durch ein Schaltnetz generiert



# Entwurf sequentieller Schaltwerke

Beispiel Codeschloß:


Code: 7022

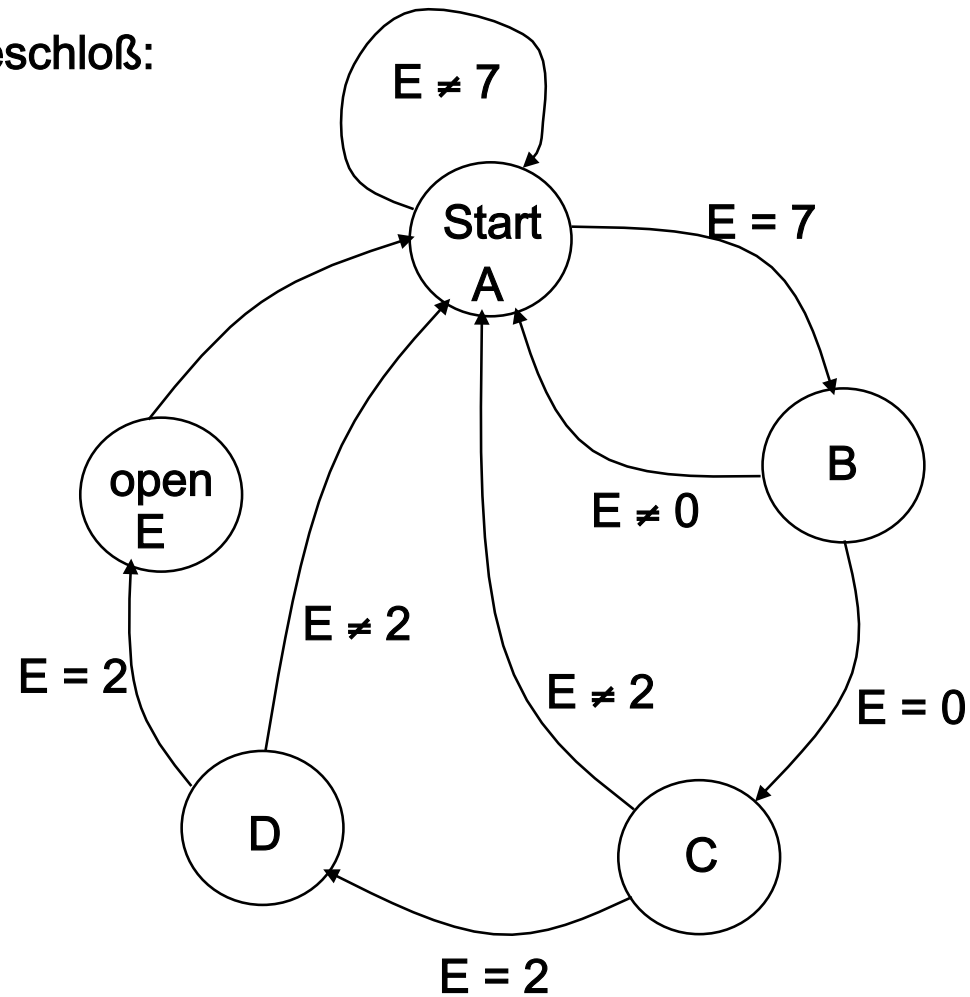


# Entwurf eines Schaltwerks
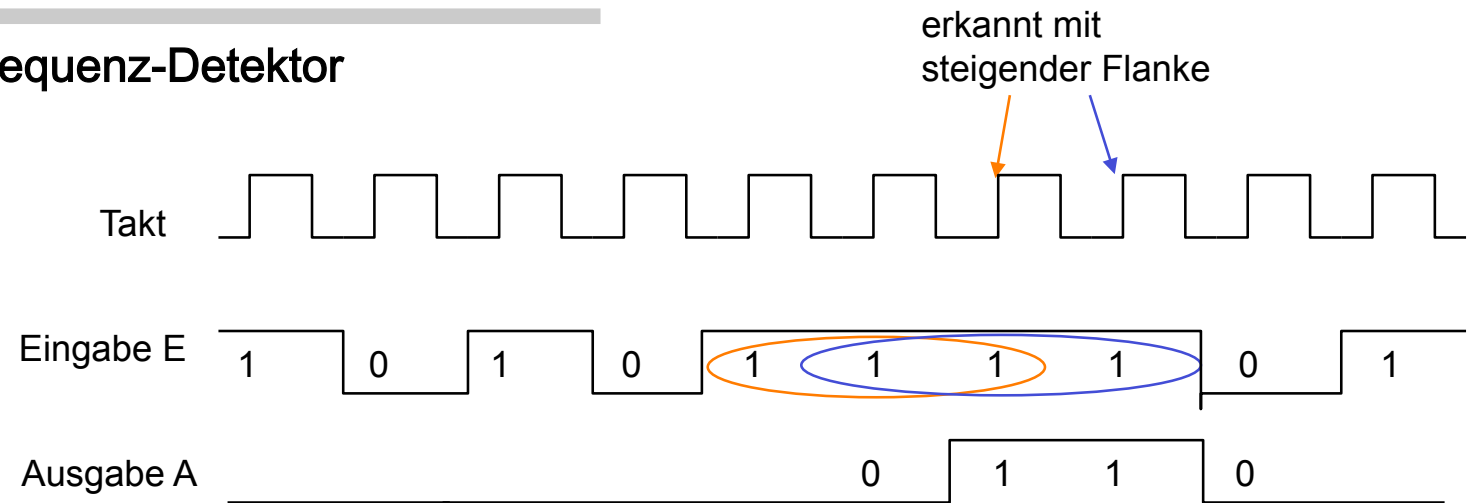
## Beispiel 1: Ein Binärsequenz-Detektor


**Verhalten:**  
3 aufeinanderfolgende  
„Einsen“ sollen erkannt  
werden.



**Zustandsdiagramm:**

 

# Entwurf eines Schaltwerks

 

Zustandstabellen:

Zustände wie in Abb. bezeichnet



jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausgaben	
	E = 0	E = 1	E = 0	E = 1
A	A	B	0	0
B	A	C	0	0
C	A	D	0	1
D	A	D	0	1

Zustände kodiert → 2 Flip-Flops

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausgaben	
	E = 0	E = 1	E = 0	E = 1
FG	FG	FG	A	A
00	00	01	0	0
01	00	10	0	0
10	00	11	0	1
11	00	11	0	1



# Entwurf eines Schaltwerks

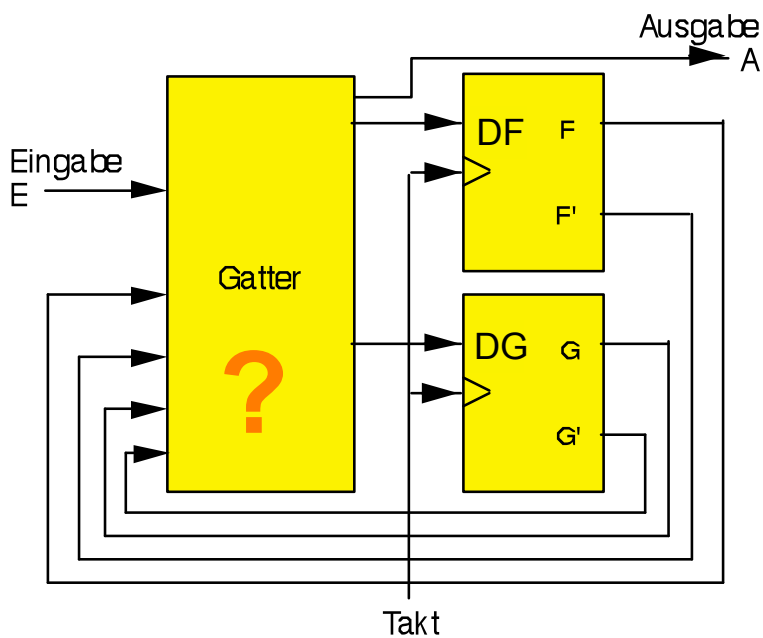 

## Realisierung mit D Flip-Flops

WT



D	X(t + 1)
0	0
1	1

WT  
(invertiert)

X(t)	X(t + 1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1




# Entwurf eines Schaltwerks

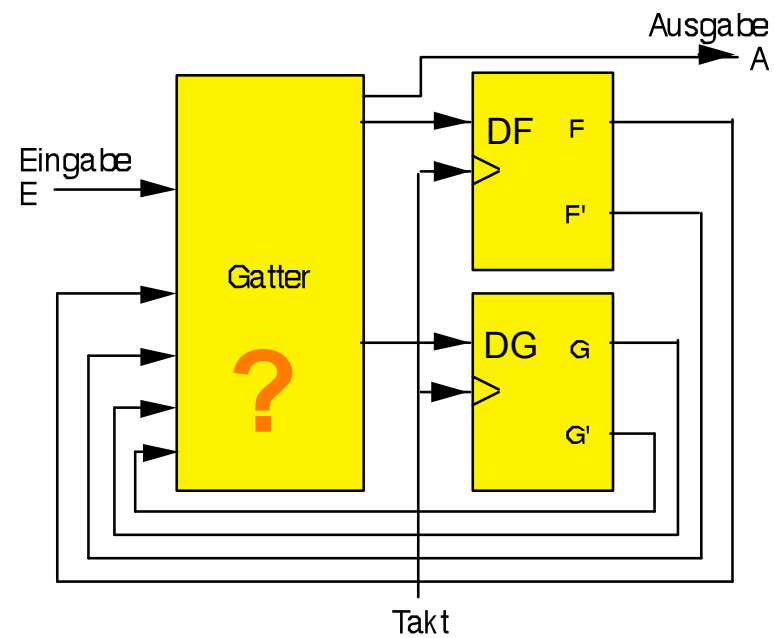 



# Entwurf eines Schaltwerks

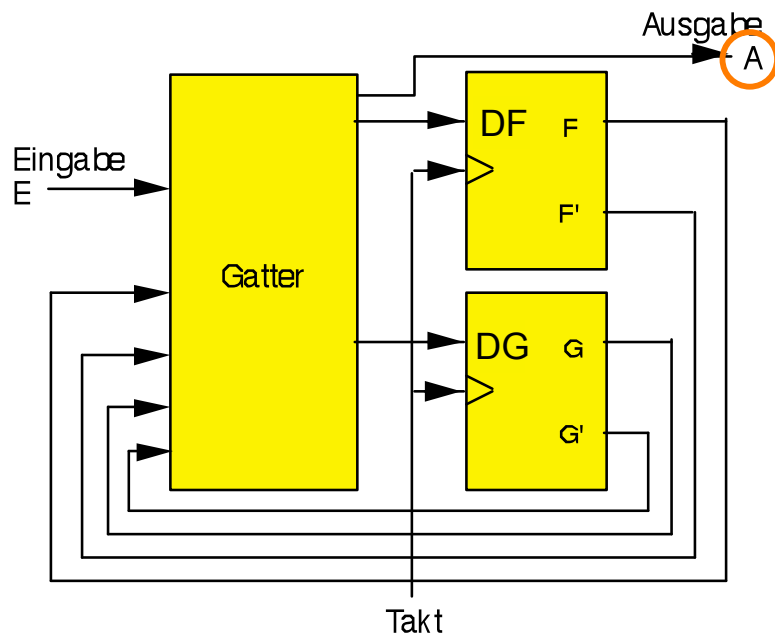


jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausgaben	
	E = 0	E = 1	E = 0	E = 1
FG	FG	FG	A	A
00	00	01	0	0
01	00	10	0	0
10	00	11	0	1
11	00	11	0	1

$$A = EFG' + EFG$$



# Entwurf eines Schaltwerks

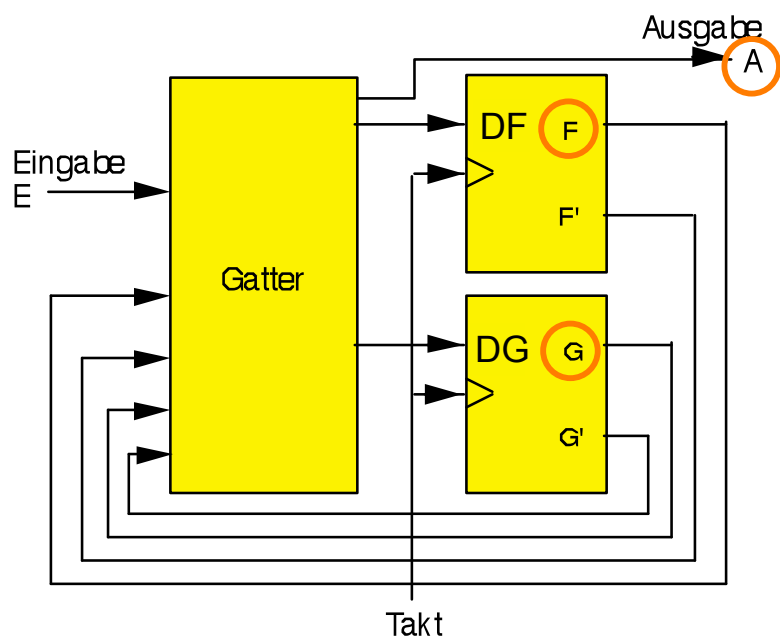

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausgaben	
	E = 0	E = 1	E = 0	E = 1
FG	FG	FG	A	A
00	00	01	0	0
01	00	10	0	0
10	00	11	0	1
11	00	11	0	1

$$A = EFG' + EFG$$

$$DF = EF'G + EFG' + EFG$$

$$DG = EF'G' + EFG' + EFG$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	0	0	0	0
E	0	0	1	1

$$A = EF$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	0	0	0	0
E	0	1	1	1

$$DF = EF + EG$$


	FG'	FG	FG	FG'
E'	0	0	0	0
E	1	0	1	1

$$DG = EF + EG'$$



# Entwurf eines Schaltwerks

## Der Binärsequenz-Detektor

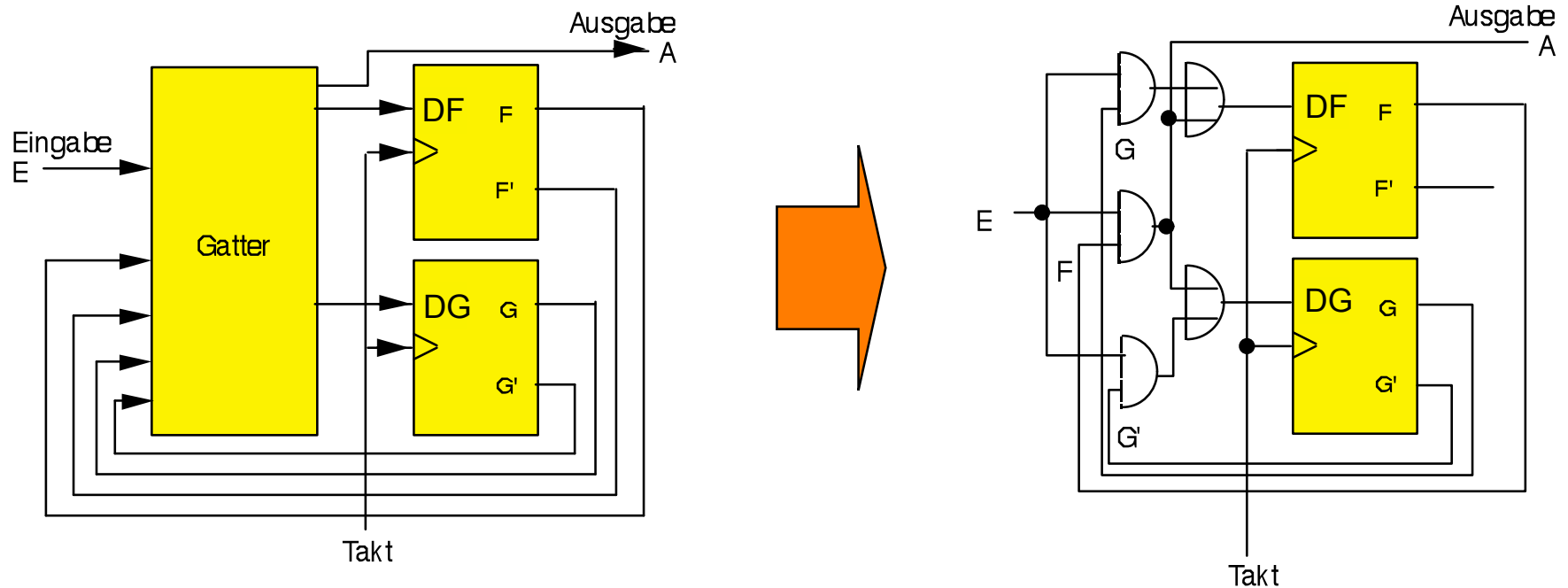


- 
1. Schritt: Spezifikation des Zustandsdiagramms
  2. Schritt: Zuordnung von Zuständen zu Flip-Flop Belegungen (Assignment)
  3. Schritt: Erstellung der Wahrheitstafel für Zustände und Ausgaben
  4. Schritt: Ableitung einer KNF oder DNF
  5. Schritt: Minimierung


 
# Entwurf eines Schaltwerks

- **Synchroner 3-Bit Binärzähler**
  - Zustandswechsel in allen Flipflops soll **gleichzeitig** (z.B. bei einer fallenden Taktflanke) erfolgen
  - zunächst Erstellen eines Zustandsdiagramms mit:
    - 1) allen **möglichen Zuständen** des 3-Bit Binärzählers
    - 2) allen möglichen **Zustandsübergängen**



# Entwurf eines Schaltwerks

- **Synchroner 3-Bit Binärzähler (Forts.)**
  - Es sollen (flankengetriggerte) JK Flip-flops eingesetzt werden
  - Erstellen einer Zustandsübergangstabelle für ein JK Flip-Flop:

bei  $Q = 0$  ist Eingang K irrelevant!

bei  $Q = 1$  ist Eingang J irrelevant!

Übergang $Q \rightarrow Q'$		JK Flip-Flop Eingänge	
Q	Q'	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

- für 3-Bit Binärzähler werden drei JK Flip-Flops mit zentralem Takt benötigt



# Entwurf eines Schaltwerks

- **Synchroner 3-Bit Binärzähler (Forts.)**
  - Zustandsübergangstabelle für 3-Bit Binärzähler:

aktueller Zustand			Folgezustand			Eingänge der JK Flip-Flops						Ausgabe		
Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q' <sub>2</sub>	Q' <sub>1</sub>	Q' <sub>0</sub>	J <sub>2</sub>	K <sub>2</sub>	J <sub>1</sub>	K <sub>1</sub>	J <sub>0</sub>	K <sub>0</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1	0	d	0	d	1	d	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	d	1	d	d	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	d	d	0	1	d	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	d	d	1	d	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	d	0	0	d	1	d	1	0	0
1	0	1	1	1	0	d	0	1	d	d	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	d	0	d	0	1	d	1	1	0
1	1	1	0	0	0	d	1	d	1	d	1	1	1	1

der aktuelle Zustand stellt gleichzeitig die Ausgabe des Zählers dar! J. Kaiser, IVS-EOS

# Entwurf eines Schaltwerks

- Synchroner 3-Bit Binärzähler
- Es muß nun ein **Schaltnetz** entwickelt werden, das die Ansteuer-signale der JK Flip-Flops aus dem aktuellen Zustand generiert:
  - Ausgangssignale:  $Q_2, Q_1, Q_0$
  - Eingangssignale:  $J_2, K_2, J_1, K_1, J_0, K_0$
- **Minimierung** der Ansteuergleichungen für die JK Flip-Flops mit Karnaugh-Veitch-Diagrammen

	$\bar{Q}_0 \bar{Q}_1$	$\bar{Q}_0 Q_1$	$Q_0 Q_1$	$Q_0 \bar{Q}_1$
$\bar{Q}_2$	0	0	1	0
$Q_2$	d	d	d	d

Resultat:  $J_2 = Q_1 \cdot Q_0$

	$\bar{Q}_0 \bar{Q}_1$	$\bar{Q}_0 Q_1$	$Q_0 Q_1$	$Q_0 \bar{Q}_1$
$\bar{Q}_2$	d	d	d	d
$Q_2$	0	0	1	0

$K_2 = Q_1 \cdot Q_0$






# Entwurf eines Schaltwerks

- **Synchroner 3-Bit Binärzähler (Forts.)**

- für  $J_1$ ,  $K_1$ ,  $J_0$  und  $K_0$  können die Ansteuergleichungen auch direkt der Zustandsübergangstabelle des Zählers entnommen werden
- insgesamt ergibt sich folgende Schaltfunktion:

$$\begin{array}{ll} J_2 = Q_1 \cdot Q_0 & K_2 = Q_1 \cdot Q_0 \\ J_1 = Q_0 & K_1 = Q_0 \\ J_0 = 1, & K_0 = 1 \end{array}$$

 
- Realisierung des synchronen 3-Bit Binärzählers:


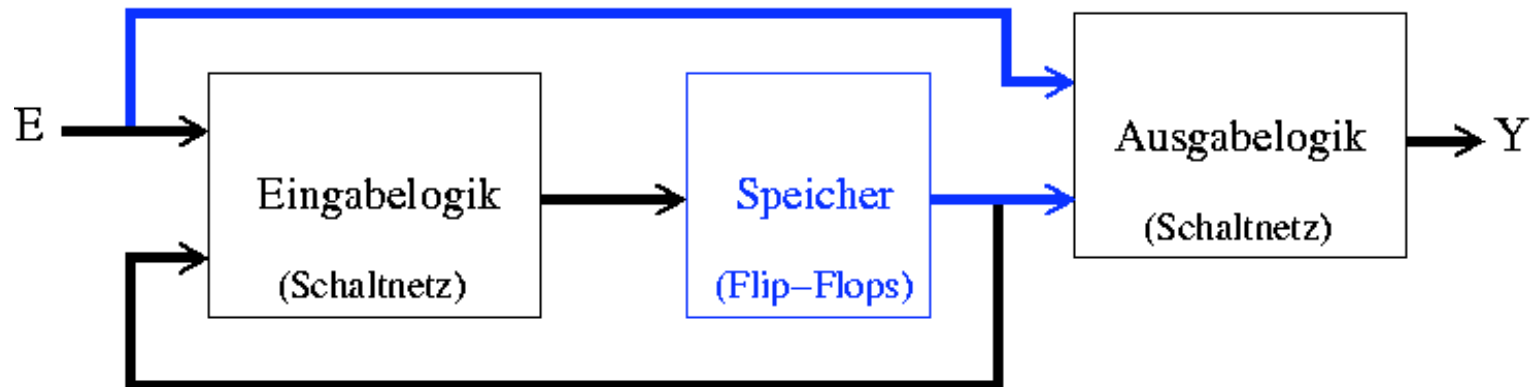
# Entwurf eines Schaltwerks

- **Mealy-Automat:**


- nach G. Mealy (IBM)
- allgemeiner Aufbau:



- Eingabelogik wie beim Moore-Automaten
- Ausgabe  $Y$  hängt jedoch durch die Ausgabelogik vom aktuellen Zustand **und vom Eingangssignal  $E$**  ab
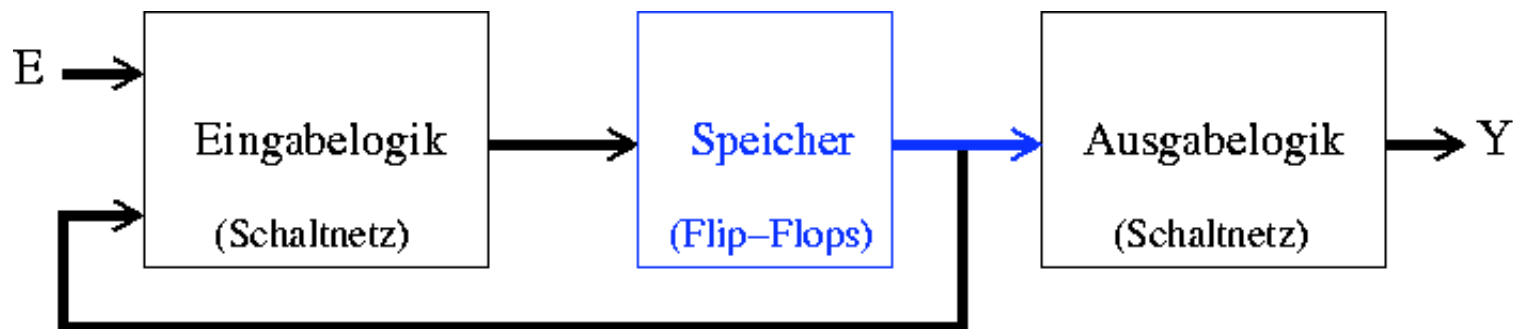
# Entwurf eines Schaltwerks

- **Moore-Automat:**
  - nach E. Moore (Bell Labs)
  - allgemeiner Aufbau:



- Eingabelogik bestimmt Zustandsübergänge, die von den Eingabesignalen  $E$  und vom aktuellen Zustand abhängen
- Ausgabelogik bestimmt Ausgabe  $Y$ , die nur vom aktuellen Zustand abhängt

# Entwurf eines Schaltwerks


---

- Ein **Zustandsdiagramm** ist Darstellung einer Aufgabenstellung als gerichteter, zyklischer Graph, wobei die Knoten den Zuständen und die Kanten den Zustandübergängen entsprechen.
- Zustandsdiagramm für einen **Mealy**-Automaten
  - **Knoten:** Markierung **S** gibt nur die Bezeichnung des Zustands an
  - **Kanten:** Markierung **E/A** mit der für den jeweiligen Zustandsübergang erforderlichen Eingabe **E** =  $E_1 E_2 \dots E_m$  und der resultierenden Ausgabe **A** =  $A_1 A_2 \dots A_n$ .
- Zustandsdiagramm für einen **Moore**-Automaten
  - **Knoten:** Markierung **S/A** gibt Bezeichnung des Zustands **S** und die zugehörige Ausgabe **A** =  $A_1 A_2 \dots A_n$  an
  - **Kanten:** Markierung mit der für den jeweiligen Zustandsübergang erforderlichen Eingabe **E** =  $E_1 E_2 \dots E_m$ .



# Mealy und Moore Automaten


Mealy:

 

bereits in Zustand C  
wird bei  $E=1 \rightarrow A=1$   
erzeugt UND der Übergang  
nach D bewirkt.

→ asynchron

Moore:

 

Ausgabe erfolgt nur abhängig  
vom Zustand. Lediglich die  
Zustandsübergänge sind Eingabe-  
abhängig.



# Mealy und Moore Automaten

## Mealy

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausgaben	
	E = 0	E = 1	E = 0	E = 1
A	A	B	0	0
B	A	C	0	0
C	A	D	0	1
D	A	D	0	1

## Moore


jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausg.
	E = 0	E = 1	A
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1



# Entwurf eines Moore Automaten

## Zustandstabelle

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausg.
	E = 0	E = 1	
A	A	B	0
B	A	C	0
C	A	D	0
D	A	D	1

 

## Zuweisung der Flip-Flop Zustände

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausg.
	E = 0	E = 1	
FG	FG	FG	
00	00	01	0
01	00	10	0
10	00	11	0
11	00	11	1

# Entwurf eines Moore Automaten

## Mealy

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausgaben	
	E = 0	E = 1	E = 0	E = 1
FG	FG	FG	A	A
00	00	01	0	0
01	00	10	0	0
10	00	11	0	1
11	00	11	0	1

$A = EF$  abhängig vom Zustand UND E

identisch, d.h. keine Änderungen am Eingabeschaltznetz

## Moore

jetziger Zustand	nächster Zustand		Ausg.
	E = 0	E = 1	A
FG	FG	FG	
00	00	01	0
01	00	10	0
10	00	11	0
11	00	11	1



$A = FG$

nur vom Zustand abhängig





# Entwurf eines Moore Automaten

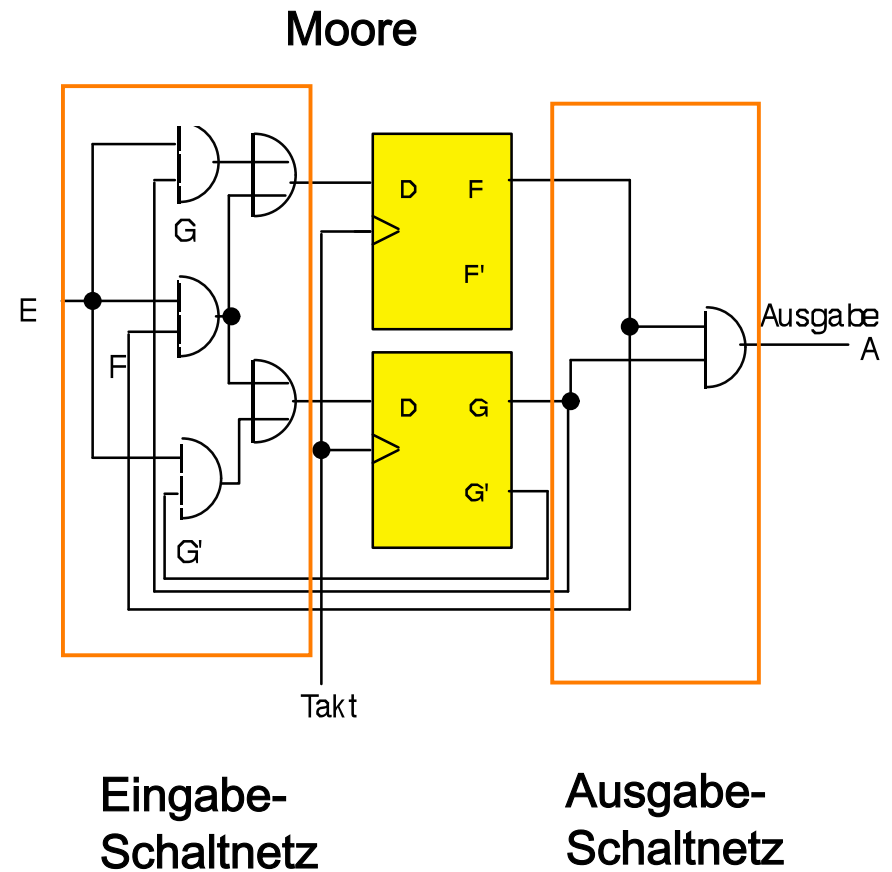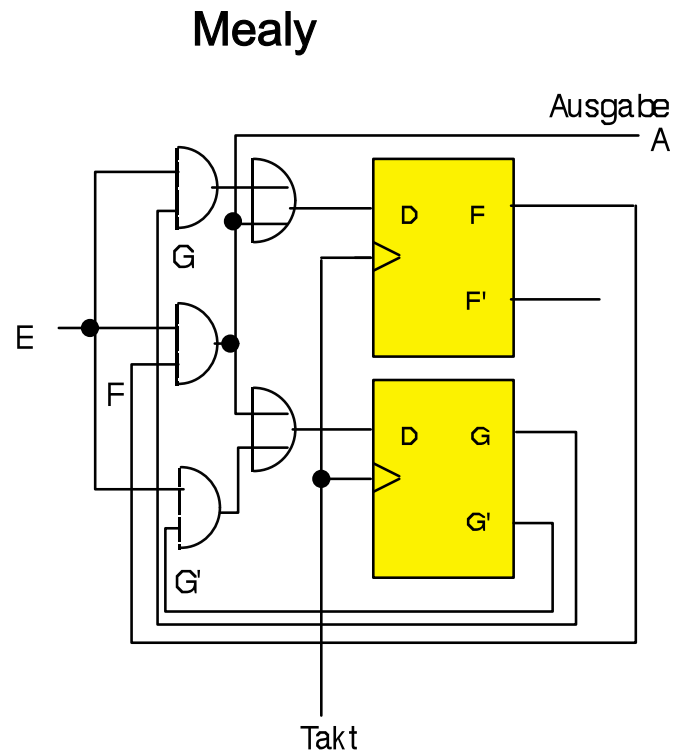


# Entwurf eines Schaltwerks

---

- **Vorgehensweise:**
  1. Erstellen eines Zustandsdiagramms
  2. Erstellen einer Zustandstabelle
  3. Auswahl einer binären Zustandskodierung und Generierung einer binären Zustandstabelle
  4. Auswahl eines Flip-Flop Typs und Ermittlung der für jeden Zustandsübergang benötigten Flip-Flop Ansteuerungen
  5. Ermittlung der Ausgabegleichungen
  6. Minimierung der Ansteuer- und Ausgabegleichungen
  7. Realisierung des Schaltwerks



 
# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers



## 1. Schritt: Aufgabenspezifikation, Erstellen eines Zustandsdiagramms

Zustands-  
Diagramm:

 

# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers

## 2. Schritt: Erstellen einer Zustandstabelle

jetziger Zustand	nächster Zustand				Ausgaben	
	AB=00	AB=01	AB=10	AB=11	R1	R2
E	E	L	G	E	0	0
G	G	G	G	G	1	0
L	L	L	L	L	0	1

## 3. Schritt: Auswahl einer binären Zustandskodierung und Generierung einer binären Zustandstabelle

$$E = \bar{F} \bar{G}$$


$$G = \bar{F} G$$

$$L = F \bar{G}$$

jetziger Zustand	nächster Zustand				Ausgaben	
	AB=00	AB=01	AB=10	AB=11	R1	R2
E	00	10	01	00	0	0
G	01	01	01	01	1	0
L	10	10	10	10	0	1


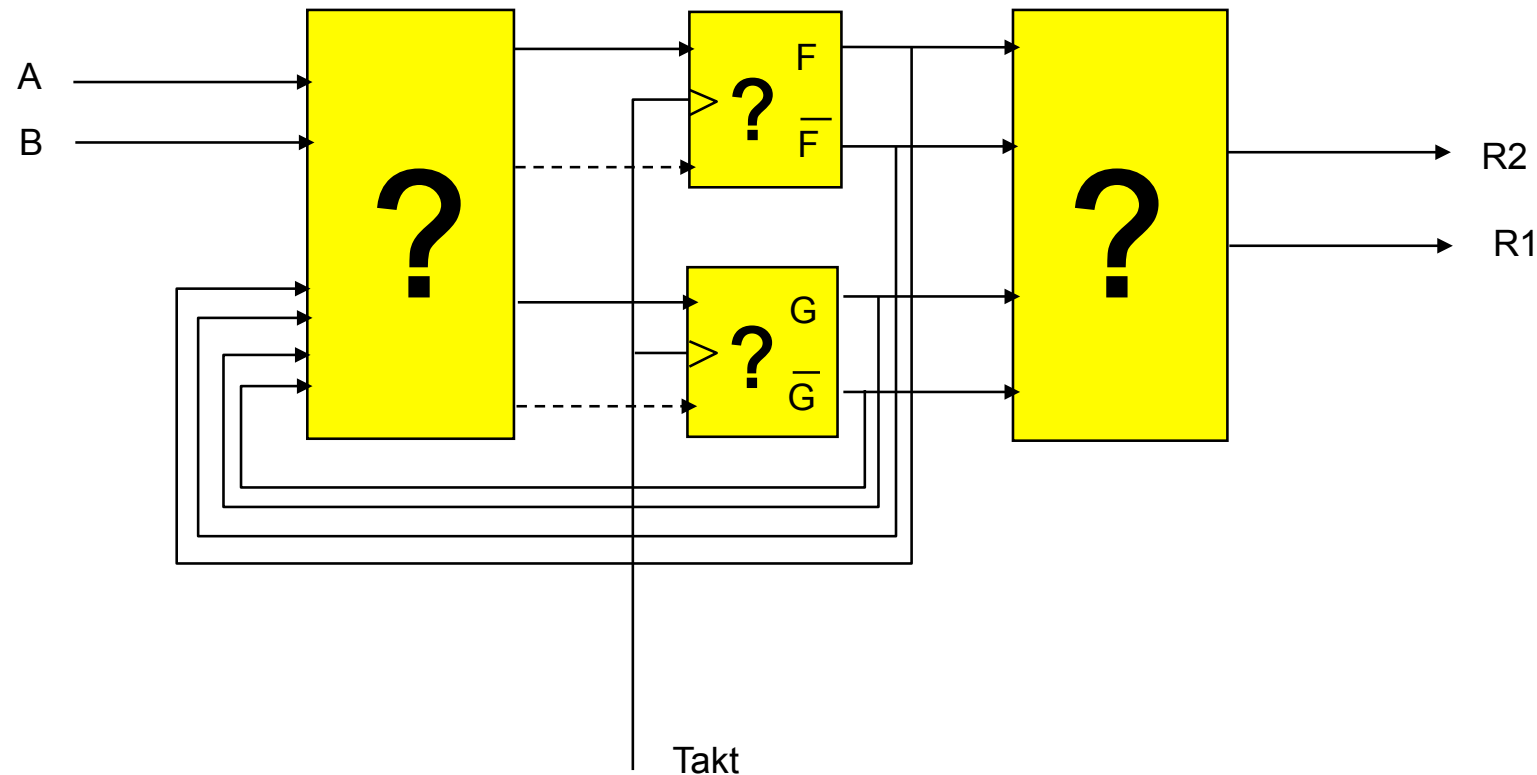
# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers




4. Schritt: Auswahl eines Flip-Flop Typs und Ermittlung der für jeden Zustandsübergang benötigten Flip-Flop Ansteuerungen




# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers
 
## 4. Schritt: Auswahl eines Flip-Flop Typs und Ermittlung der für jeden Zustandsübergang benötigten Flip-Flop Ansteuerungen



# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers

Zustands-Fortschaltung

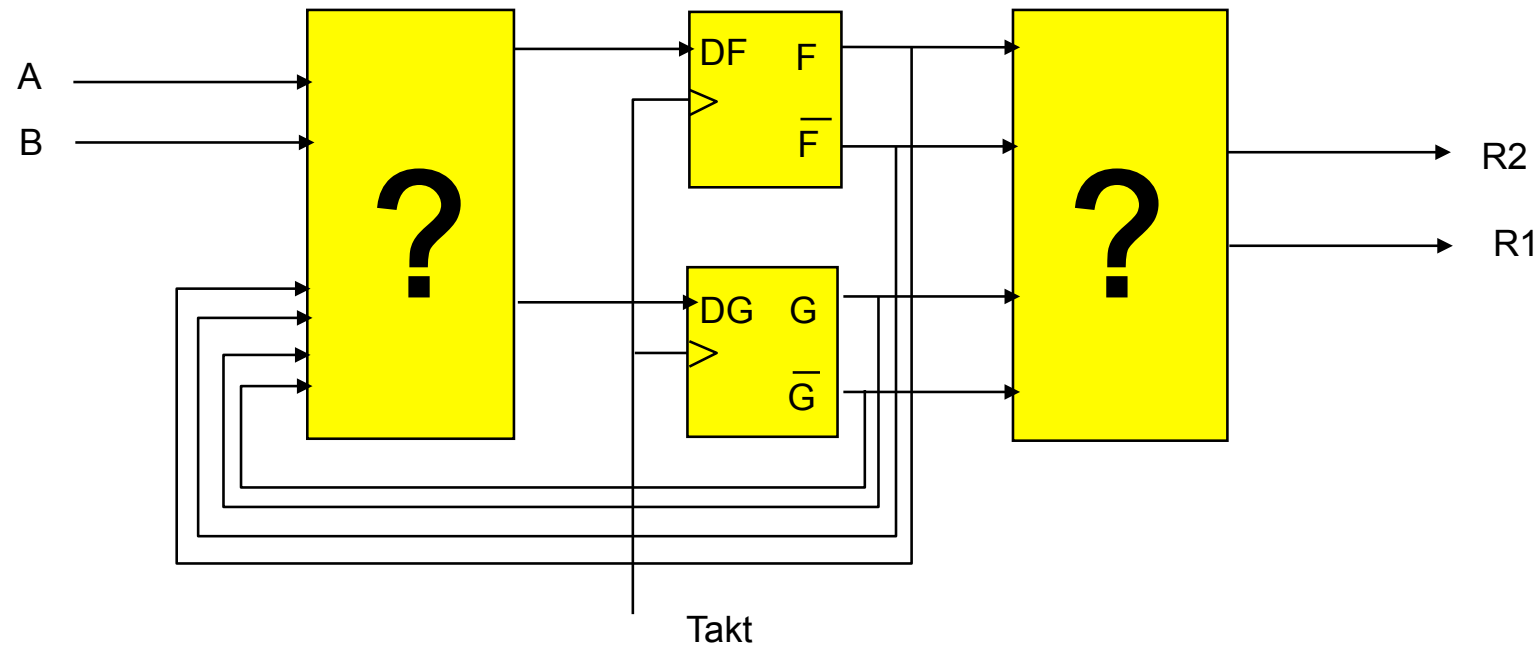

Equal:  
Ausgabe 00

$$E = \overline{F} \overline{G}$$

Eingaben d. komb. Schaltnetzes						Ausgaben d. komb. Schaltnetzes			
FF-Zust. (t)		Eingabe		FF-Zust. (t+1)		FF- Eingaben		Ausgaben	
F	G	A	B	F	G	DF	DG	R1	R2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0



# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers

## Zustands-Fortschaltung

Greater:  
Ausgabe 01

$$G = \bar{F} G$$

Eingaben d. komb. Schaltnetzes				FF-Zust. (t+1)		Ausgaben d. komb. Schaltnetzes			
FF-Zust. (t)		Eingabe		FF-Zust. (t+1)		FF- Eingaben		Ausgaben	
F	G	A	B	F	G	DF	DG	R1	R2
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0

Less:  
Ausgabe 10

$$L = F \bar{G}$$

Eingaben d. komb. Schaltnetzes				FF-Zust. (t+1)		Ausgaben d. komb. Schaltnetzes			
FF-Zust. (t)		Eingabe		FF-Zust. (t+1)		FF- Eingaben		Ausgaben	
F	G	A	B	F	G	DF	DG	R1	R2
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1

FG tritt nicht  
auf

Eingaben d. komb. Schaltnetzes				FF-Zust. (t+1)		Ausgaben d. komb. Schaltnetzes			
FF-Zust. (t)		Eingabe		FF-Zust. (t+1)		FF- Eingaben		Ausgaben	
F	G	A	B	F	G	DF	DG	R1	R2
1	1	0	0	d	d	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d	d	d





# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers


Eing. d. komb. Schaltkr.				Nächster		Ausg. d. komb. Schaltkr.			
Jetziger FF-Zustand		Eingaben		FF-Zustand		Flip-Flop-Eingaben		Ausgaben	
F	G	A	B	F	G	DF	DG	R1	R2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	d	d	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d	d	d



$$DF = F + \bar{F}\bar{G}\bar{A}\bar{B} = F + \bar{G}\bar{A}\bar{B}$$

$$DG = G + \bar{F}\bar{G}\bar{A}\bar{B} = G + \bar{F}\bar{A}\bar{B}$$
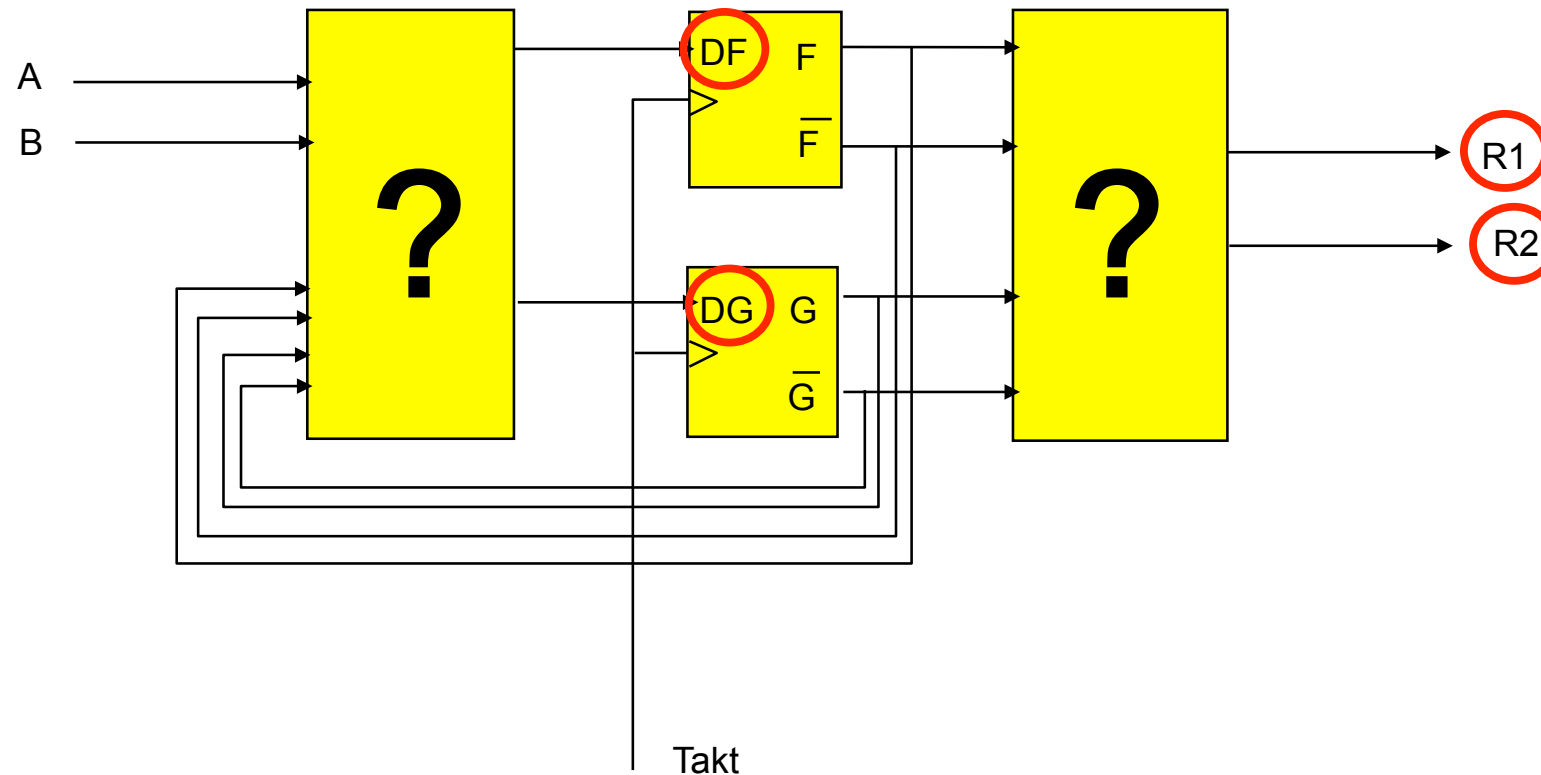
# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers



## 5. Schritt: Ermittlung der Ausgabegleichungen



# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers

Eing. d. komb. Schaltkr.				Nächster		Ausg. d. komb. Schaltkr.			
Jetziger FF-Zustand		Eingaben		FF-Zustand		Flip-Flop-Eingaben		Ausgaben	
F	G	A	B	F	G	DF	DG	R1	R2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	d	d	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d	d	d


$$R1 = G$$

$$R2 = F$$



# Entwurf eines sequentiellen Binärzahlen-Vergleichers
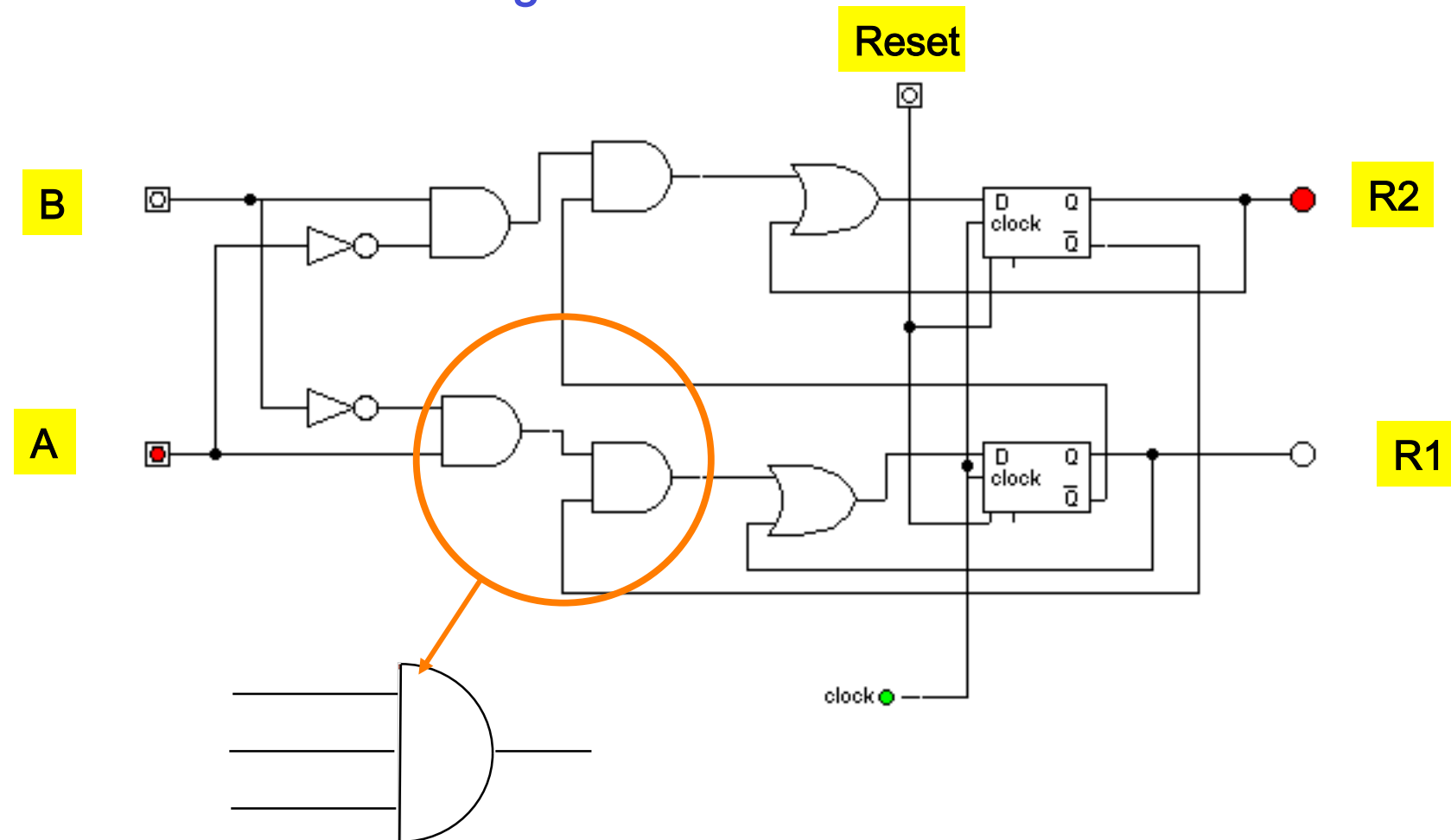
## 6. Schritt: Realisierung des Schaltwerks



# Vergleich Moore- und Mealy-Automat

---

- sowohl Moore-Automat als auch Mealy-Automat zum Entwurf beliebiger Schaltwerke geeignet
- **Vorteile Moore-Automat:**
  - taktsynchrone Ausgabe A, asynchron auftretende Störungen der Eingabesignale wirken sich nicht auf A aus
  - geringerer Schaltungsaufwand für Ausgabelogik, wenn Ausgabe A eigentlich nur vom Zustand abhängt
- **Vorteile Mealy-Automat:**
  - schnellere Reaktion auf Veränderung der Eingabesignale E
  - Realisierung ist mit einer kleineren Anzahl an Zuständen möglich, wenn mehrere Zustandsübergänge zu einem Zustand verschiedene Ausgaben erfordern






1. **Hat der Typ des gewählten Flip-Flops Auswirkungen auf den Entwurf ?**
2. **Können Automaten minimiert, d.h. die Anzahl der Zustände verringert werden?**
3. **Ist das resultierende Schaltwerk dann einfacher?**
4. **Welche Auswirkungen hat die Zuordnung von Automatenzuständen zu den Flip-Flop Zuständen?**

→ Assignment Problem




# Beisp. Realisierung des Detektors mit JK-FF

Trivialansatz:

 

don't cares ermöglichen Flexibilität im Entwurf


JK Flip-Flop

 

J	K	X(t + 1)
0	0	X(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	X'(t)

X(t)	X(t + 1)	J	K
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

D Flip-Flop

 

D	X(t + 1)
0	0
1	1

X(t)	X(t + 1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1



# Beisp. Realisierung des Detektors mit JK-FF

D-FF

jetziger Zustand		Eingaben E	nächster Zustand		Flip-Flop Eingaben		Ausgaben A
F	G		F	G	DF	DG	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

JK-FF

Eing. d. kombin. Schaltkr.			nächster Zustand		Ausgänge des kombinatorischen Schaltkreises				
Jetziger Zustand		Eingabe E			Flip-Flop-Eingaben			Ausgabe A	
F	G		F	G	JF	KF	JG		KG
0	0	0	0	0	0	d	0	d	0
0	0	1	0	1	0	d	1	d	0
0	1	0	0	0	0	d	d	1	0
0	1	1	1	0	1	d	d	1	0
1	0	0	0	0	d	1	0	d	0
1	0	1	1	1	d	0	1	d	1
1	1	0	0	0	d	1	d	1	0
1	1	1	1	1	d	0	d	0	1





# Beisp. Realisierung des Detektors mit JK-FF

Eing. d. kombin. Schaltkr.			nächster Zustand		Ausgänge des kombinatorischen Schaltkreises				
Jetziger Zustand		Eingabe			Flip-Flop-Eingaben				Ausgabe
F	G	E	F	G	JF	KF	JG	KG	A
0	0	0	0	0	0	d	0	d	0
0	0	1	0	1	0	d	1	d	0
0	1	0	0	0	0	d	d	1	0
0	1	1	1	0	1	d	d	1	0
1	0	0	0	0	d	1	0	d	0
1	0	1	1	1	d	0	1	d	1
1	1	0	0	0	d	1	d	1	0
1	1	1	1	1	d	0	d	0	1

$$JF = GE$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	0	0	d	d
E	0	1	d	d

$$JG = E$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	0	d	d	0
E	1	d	d	1

keine Änderung für den Ausgang:

$$KF = \bar{E}$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	d	d	1	1
E	d	d	0	0

$$KG = \bar{E} + \bar{F}$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	d	1	1	d
E	d	1	0	d


$$A = EF$$

	FG'	FG	FG	FG'
E'	0	0	0	0
E	0	0	1	1




# Beisp. Realisierung des Detektors mit JK-FF

mit D-Flip-Flops

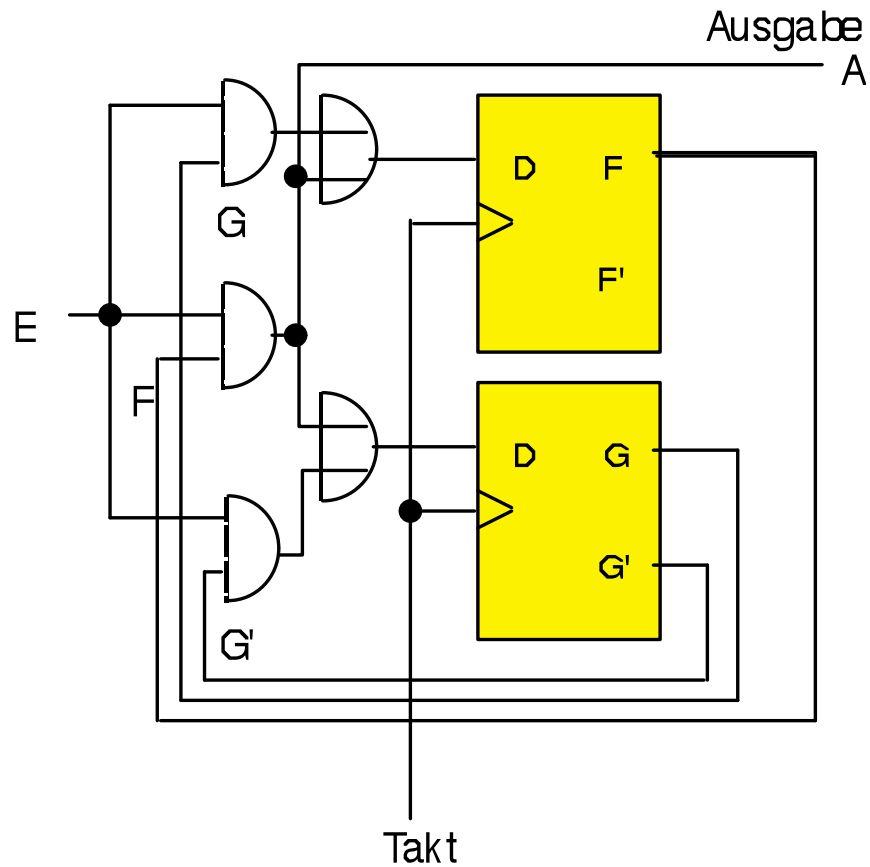

mit JK-Flip-Flops

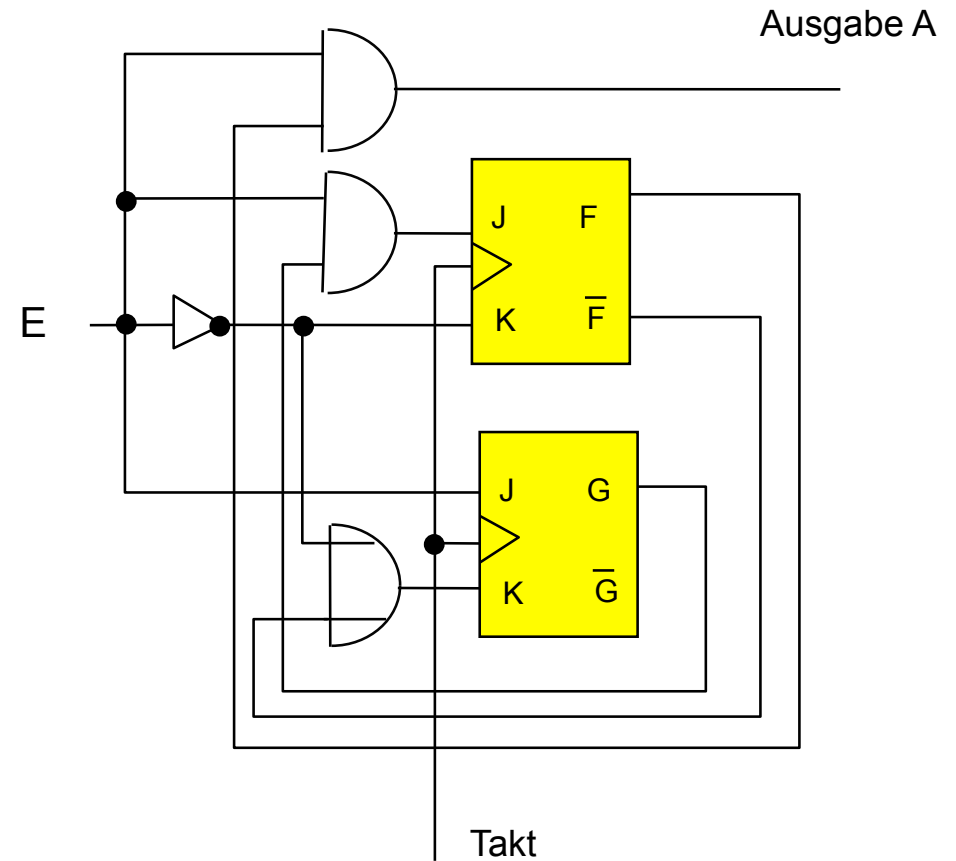

# Anmerkungen


---

- jeder **beliebige getaktete Flip-Flop Typ** darf verwendet werden
  - zunächst ist Flip-Flop Zustands-Übergangstabelle aufzustellen
  - in Ansteuertabelle müssen die entsprechenden Ansteuersignale für die benötigten Zustands-Übergänge eingetragen werden
  - Schaltungsaufwand für Eingabelogik abhängig vom Flip-Flop Typ


 
# Anmerkungen

- zur Vereinfachung des Zustandsdiagramms dürfen Zustands-übergänge, die von einer Eingangsvariablen **unabhängig** sind, auch mit **d** („don't care“) beschriftet werden:



# ???

---

1. Hat der Typ des gewählten Flip-Flops Auswirkungen auf den Entwurf ?
2. Können Automaten minimiert, d.h. die Anzahl der Zustände verringert werden?

Ist das resultierende Schaltwerk dann einfacher?

1. Welche Auswirkungen hat die Zuordnung von Automatenzuständen zu den Flip-Flop Zuständen?

→ Assignment Problem




## Reduktion von Zuständen


- im Moore-Automat können Zustände mit **gleichen Ausgaben** und **gleichen Folgezuständen** zusammengefasst werden
 
### Beispiel:

Automat zur  
Erkennung von  
110 oder 100



⇒ Einsparung  
eines Flip-Flops !

 

- im Mealy-Automat sind Zustände mit gleichen Folgezuständen und gleichen Ausgaben bei den Übergängen zusammenfassbar





1. Hat der Typ des gewählten Flip-Flops Auswirkungen auf den Entwurf ?
2. Können Automaten minimiert, d.h. die Anzahl der Zustände verringert werden?


Ist das resultierende Schaltwerk dann einfacher?

1. Welche Auswirkungen hat die Zuordnung von Automatenzuständen zu den Flip-Flop Zuständen?

→ Assignment Problem




# Realisierung von Schaltwerken

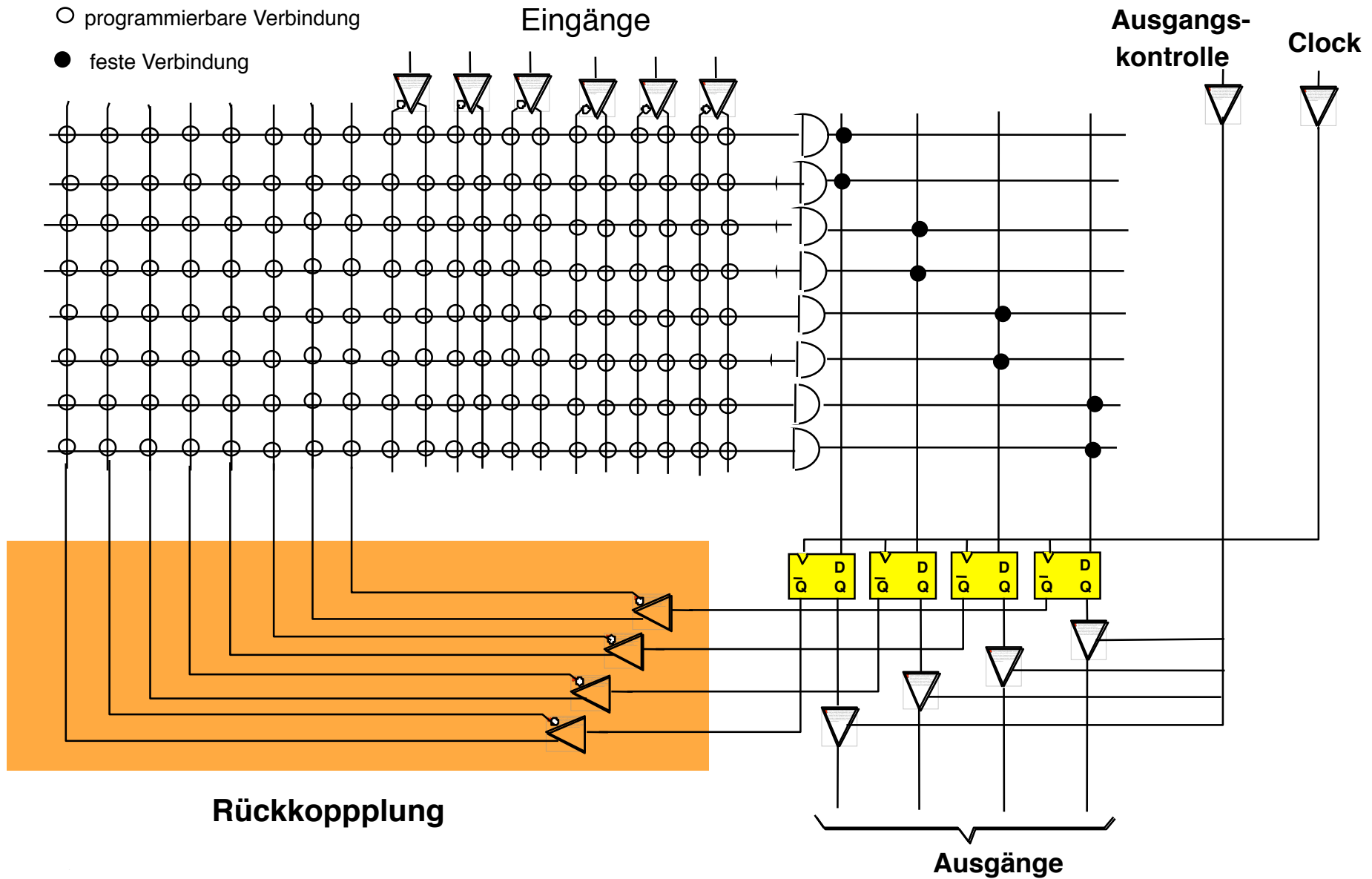



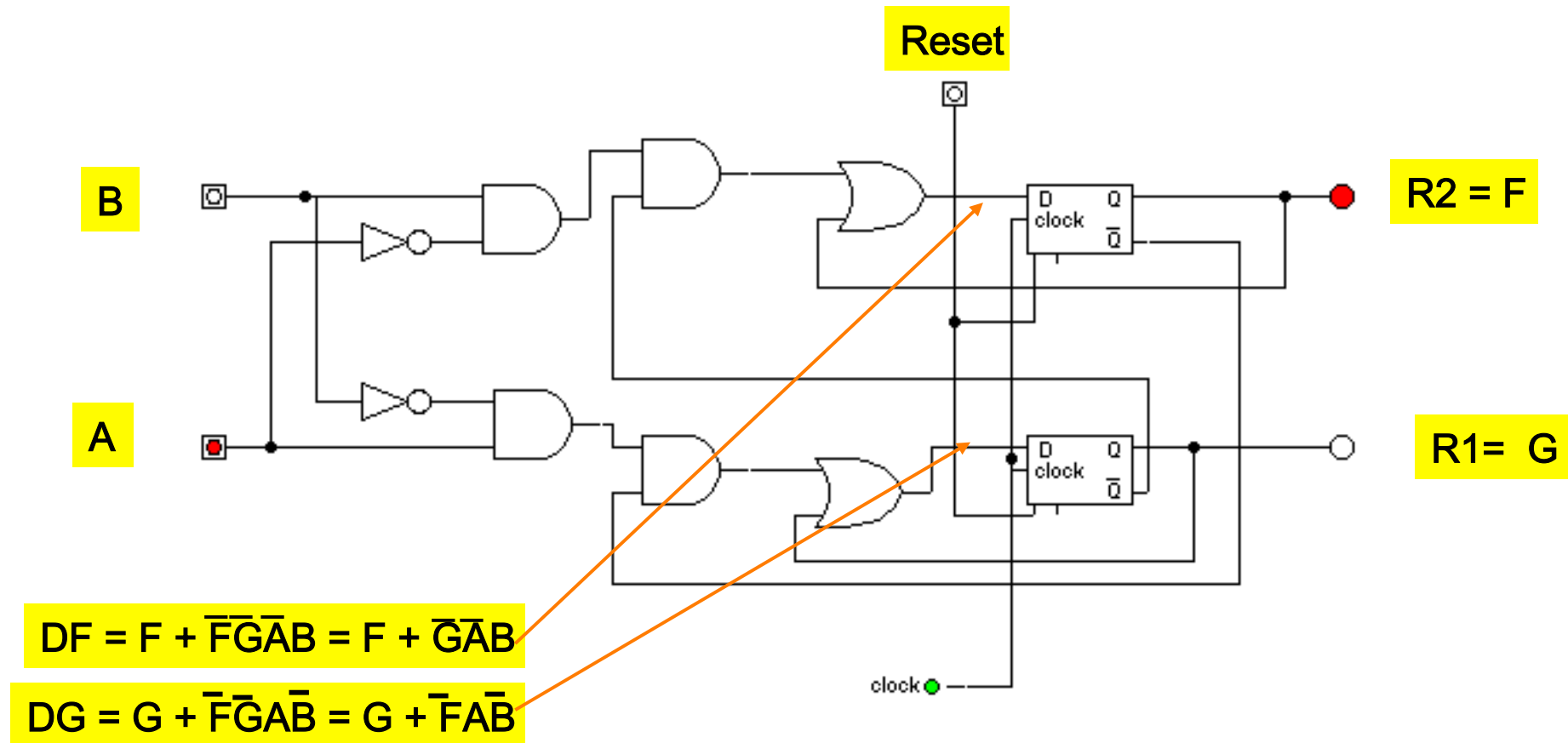
# Realisierung des Binärzahl-Vergleichers


 
# Realisierung des Binärzahl-Vergleichers

- programmierbare Verbindung
- feste Verbindung




# Asynchrone Schaltwerke

- im Gegensatz zum Entwurf synchroner Schaltwerke gibt es für **asynchrone** Schaltwerke keinen systematischen Ansatz
- oft werden durch **Intuition** trickreiche Schaltungen entwickelt, wobei z.B. die asynchronen CLR-Eingänge benutzt werden

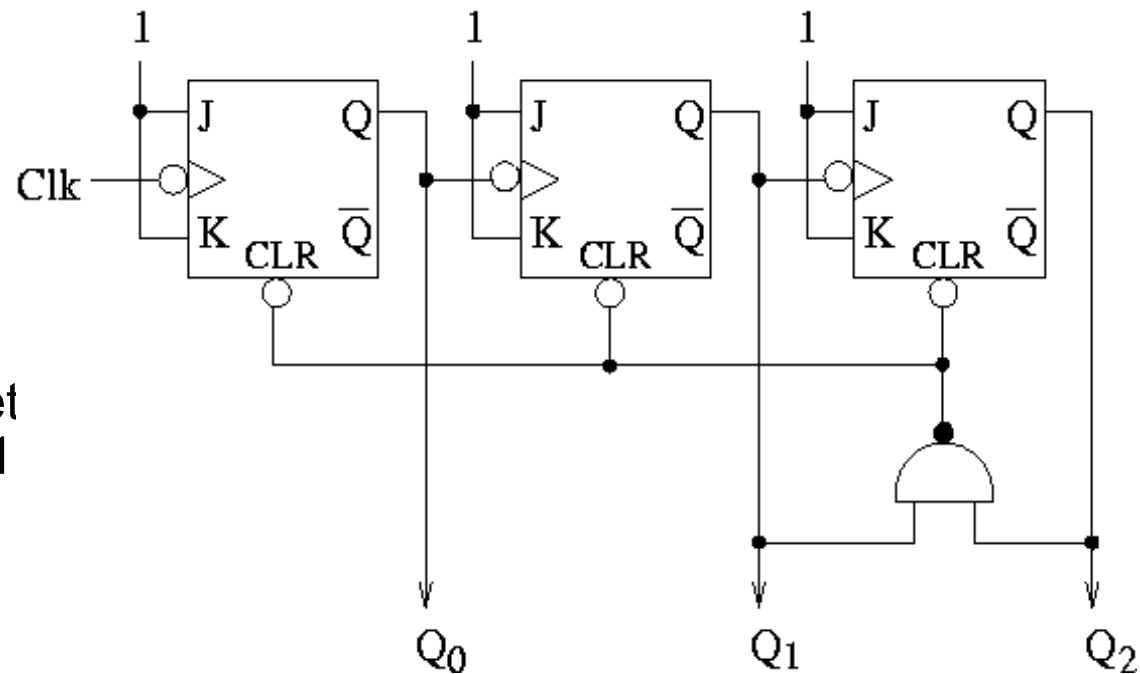
- **Beispiel:**  
asynchroner  
Modulo-6 Zähler

⇒ asynchroner Reset  
bei  $Q_1 = 1$  und  $Q_2 = 1$




# Asynchrone Zähler

## asynchroner (vorwärts-) Zähler

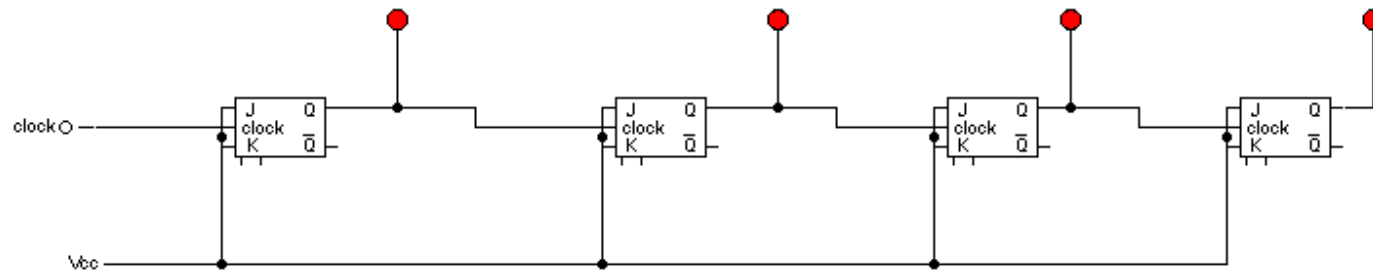

## asynchroner (rückwärts-) Zähler

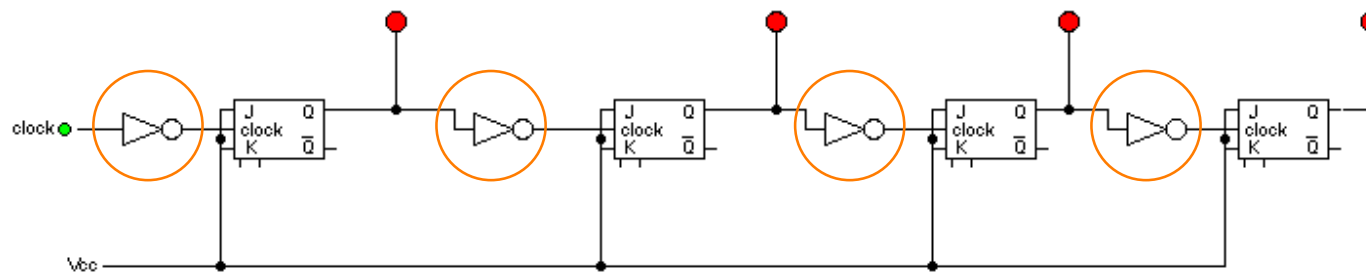

Bei asynchronen Zählern ist es wichtig, auf welche Flanke getriggert wird !



# Asynchrone Zähler

↓ Trigger durch negative Flanke

← Propagieren zum nächsten Takteingang


X2	X1	X0	
0	0	0	Initialer Zustand
0	0	1	X0 komplementieren (von 0 auf 1): triggert nicht
	←	↓	X0 komplementieren (von 1 auf 0):
0	1	0	triggert X1 (von 0 auf 1)
0	1	1	X0 komplementieren (von 0 auf 1): triggert nicht
←	←	↓	X0 komplementieren (von 1 auf 0):
1	0	0	triggert X1 (von 1 auf 0), triggert X2
1	0	1	X0 komplementieren (von 0 auf 1): triggert nicht
	←	↓	X0 komplementieren (von 1 auf 0):
1	1	0	triggert X1 (von 0 auf 1)
1	1	1	X0 komplementieren (von 0 auf 1): triggert nicht
←	←	↓	X0 komplementieren (von 1 auf 0):
0	0	0	triggert X1 (von 1 auf 0), triggert X2






# Anmerkungen zu synchronen Zählern


synchroner Vorwärtszähler

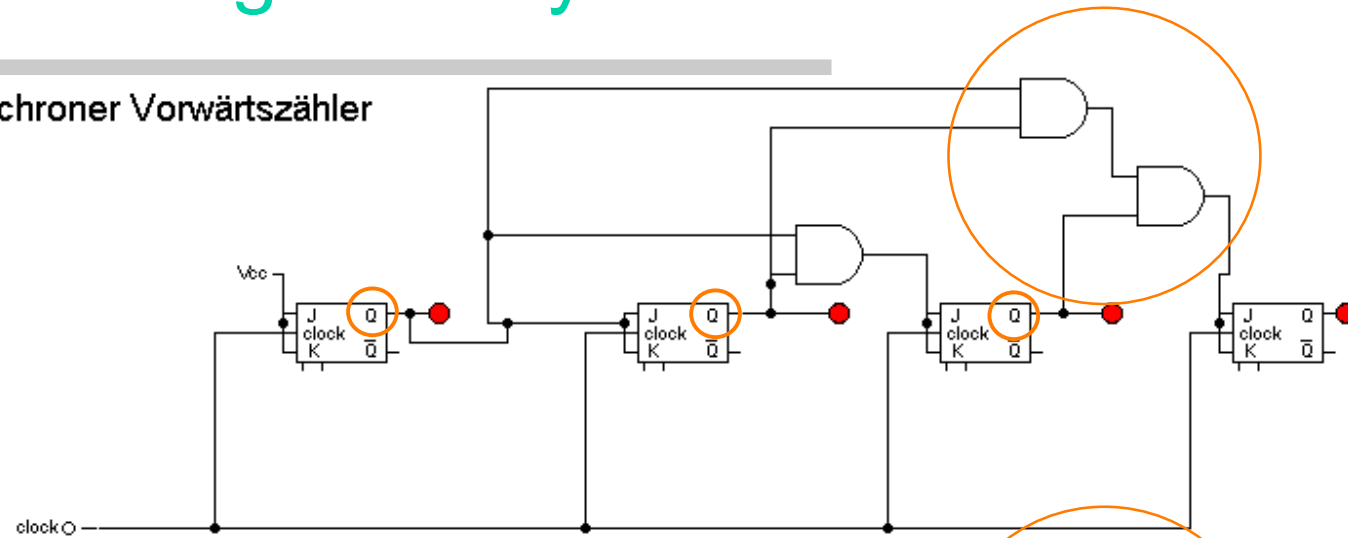

synchroner Rückwärtszähler

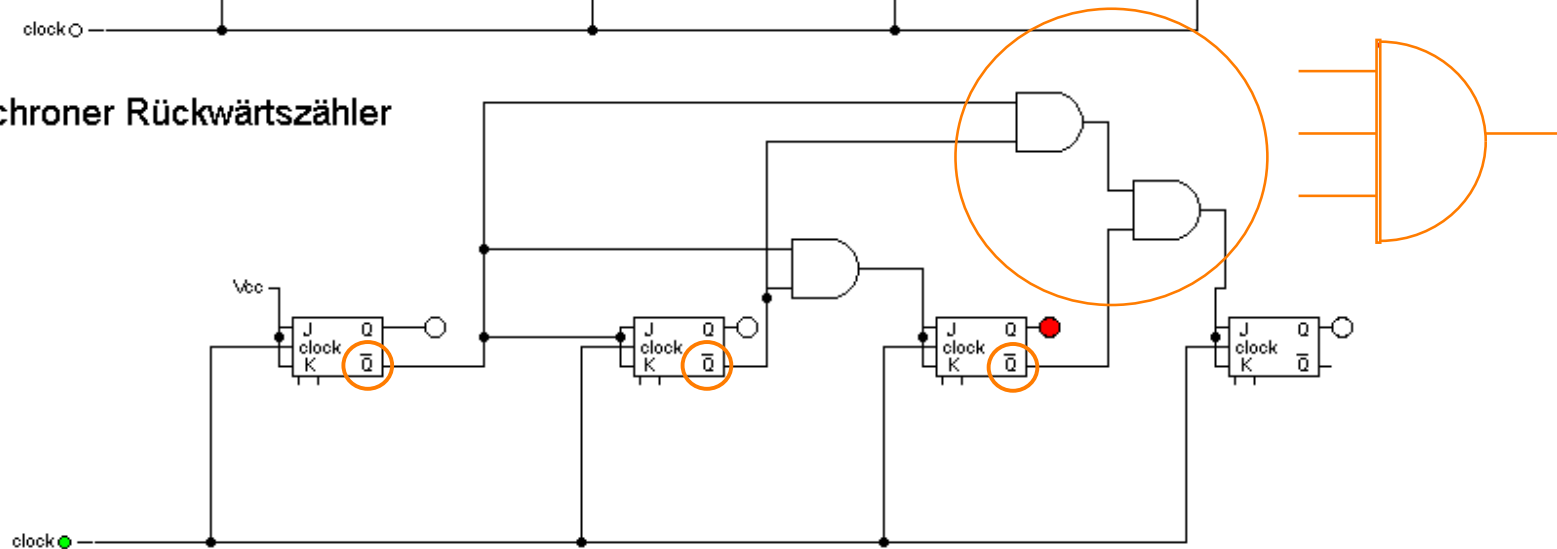

# Synchroner up-down-Counter

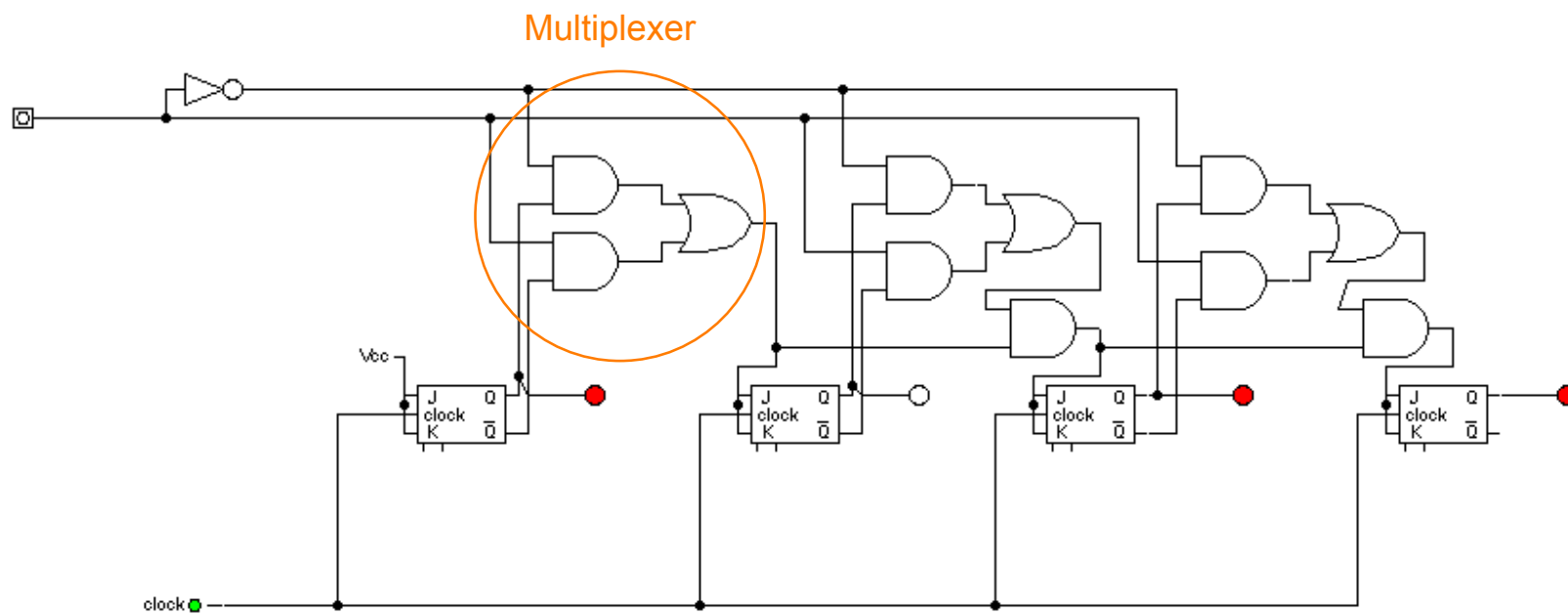



# Lernziele

---

- **Begriffe:** asynchrones/synchrones Schaltwerk, sequentielle Logik, Zustandsdiagramm, Mealy/Moore-Automat, ...
- **RS Flip-Flop, Master/Slave RS Flip-Flop, JK Flip-Flop, D Flip-Flop:**
  - Wahrheitstabellen, Funktionsweise, Zeitverhalten
  - ungetaktete, getaktete und flankengetriggerte Flip-Flops
- **einfache Schaltwerke**
  - $n$ -Bit Register,  $n$ -Bit Schieberegister
  - asynchrone/synchrone  $n$ -Bit Zähler
- **systematischer Entwurf eines synchronen Schaltwerks** aus einer Problembeschreibung
  - als Moore-Automat
  - als Mealy-Automat

